

Programozható logikai tömbök: PLA (3.15. ábra)
(Programmable Logic Array).

Ha ezt a biztosítékot kiégetjük, akkor nem jelenik meg B# az 1-es **ÉS** kapu bemenetén

Ha ezt a biztosítékot kiégetjük, akkor az 1-es **ÉS** kapu kimenete nem jelenik meg az 5-ös **VAGY** kapu bemenetén

Máté: Architektúrák 3. előadás 1

3.15. ábra. 4 bemenetű, 2 kimenetű programozható logikai tömb

Máté: Architektúrák 3. előadás 2

Aritmetikai áramkörök

A kombinációs áramkörökön belül külön csoportot alkotnak.

Léptető:

C=1: jobbra,
C=0: balra léptet.

3.16. ábra 1 bittel balra/jobbra léptető

3.16.swf

Máté: Architektúrák 3. előadás 3

Összeadók:

3.17. ábra (a) 1 bites összeadás igazságtáblája. (b) Fél összeadó áramkör

A	B	Összeg	Átvitel
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(a) (b)

Fél-összeadó (half adder, 3.17. ábra, 3.17.swf)

Máté: Architektúrák 3. előadás 4

Összeadók:

3.18. ábra (a) A teljes összeadó igazságtáblája (b) Teljes összeadó áramkör

A	B	Átvitel be	Összeg	Átvitel ki
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a) (b)

Teljes-összeadó (full adder, 3.18. ábra, 3.18.swf)

Máté: Architektúrák 3. előadás 5

Aritmetikai-logikai egység: bitszelet (bit slice, 3.19. ábra), F0, F1 -től függően **ÉS, **VAGY**, **NEGÁCIÓ** vagy +**

3.19. ábra. 1 bites ALU

Máté: Architektúrák 3. előadás 6

• átvitel továbbterjesztő összeadó (ripple carry adder):

4.2. ábra. Az ALU jelének hatoszes kombinációjú és az előjelet terjesztő

F0	F1	ENA	ENB	INVA	INB	Tevékenység
0	1	1	0	0	0	A
0	1	0	1	0	0	B
0	1	1	0	1	0	Z
1	0	1	1	0	0	A+B
1	1	1	0	1	0	A+B+1
1	1	0	0	1	0	A+1
1	1	0	1	0	1	B+1
1	1	1	1	1	1	B-A
1	1	0	1	1	0	B-1
1	1	1	0	1	1	A
1	1	1	0	0	0	A AND B
1	1	1	1	0	0	A OR B
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1

3.19b.swf

Máté: Architektúrák 3. előadás 7

• átvitel kiválasztó összeadó (carry select adder) eljárás:

A: 0x A + B
 B: 0x A + B

Máté: Architektúrák 3. előadás 8

Nem kombinációs áramkörök

Óra (clock, 3.21. ábra): ciklusidő (cycle time).
 Pl.: 500 MHz - 2 nsec.
 Finomabb felbontás késleltetéssel.
 Aszimmetrikus óra.

Máté: Architektúrák 3. előadás 9

Memória: „Emlékszik” az utolsó beállításra.

Tároló: Szint vezérelt (level triggered).

SR tároló (Set Reset latch, 3.22. ábra, 3.22.swf).
 Stabil állapot: a két kimenet **0, 1** vagy **1, 0**.
 S (set), R (reset) bemenet. ($Q \equiv \bar{Q}$)

3.22. ábra NEM-VAGY tároló

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Máté: Architektúrák 3. előadás 10

3.23. ábra Időzített SR-tároló

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Mindkét SR tároló indeterminisztikussá válna, ha $S = R = 1$ egyszerre fordulna elő.

3.24. ábra Időzített D-tároló

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Máté: Architektúrák 3. előadás 11





3.25. ábra (a) Pulzsgenerátor, (b) Az áramkör négy pontjának az idődiagramm

(a) Alaphelyzet

(b)

Az inverternek van egy kicsi (1-10 ns) késleltetése (Δ).

Máté: Architektúrák 3. előadás 12

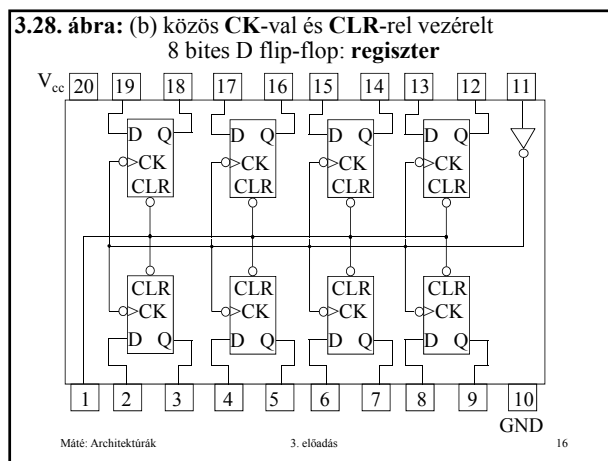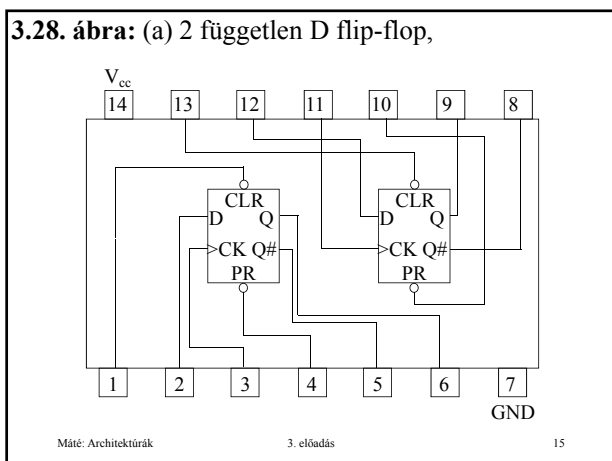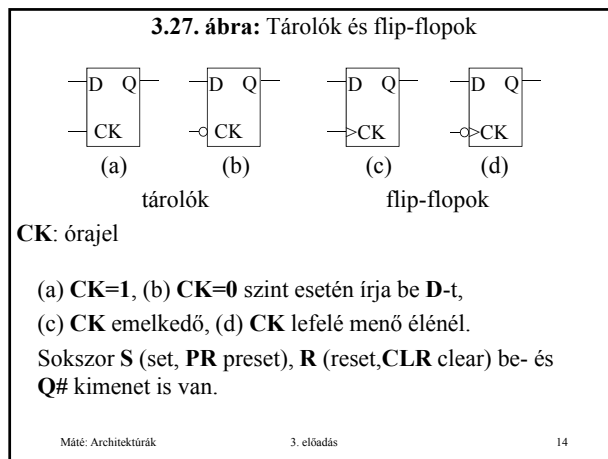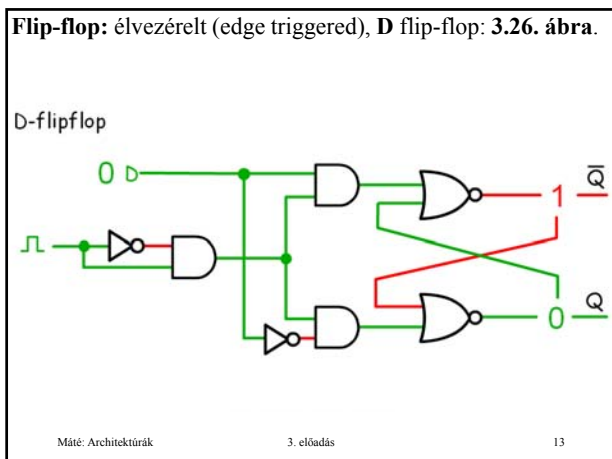

Alapvető digitális logikai áramkörök

Integrált áramkör (**IC**, Integrated Circuit, chip, lapka)
 5x5 mm² szilícium darab kerámia vagy műanyag lapon (tokban), lábakkal (pins). Négy alaptípus:

- **SSI** (Small Scale Integrated 1-10 kapu),
- **MSI** (Medium Scale ..., 10-100 kapu),
- **LSI** (Large Scale..., 100-100 000 kapu),
- **VLSI** (Very Large Scale ..., > 100 000 kapu).

Máté: Architektúrák 3. előadás 17

Memória szervezése







Elvárás: szavak címezhetősége.

3.29. ábra: Négy db három bites szó. Bemenetek: három a vezérléshez,

- **CS** (Chip Select): lapka választás,
- **RD** (Read): 1: olvasás, 0: írás választása,
- **OE** (Output Enable): kimenet engedélyezése.

kettő a címzéshez (dekódoló),
 három a bemenő adatoknak,
 három adat kimenet.

Máté: Architektúrák 3. előadás 18

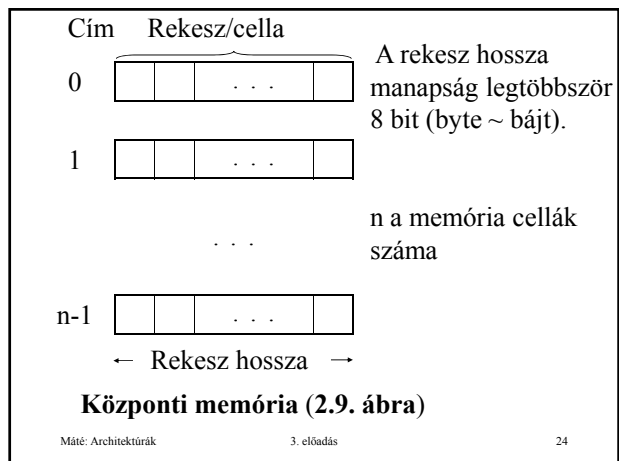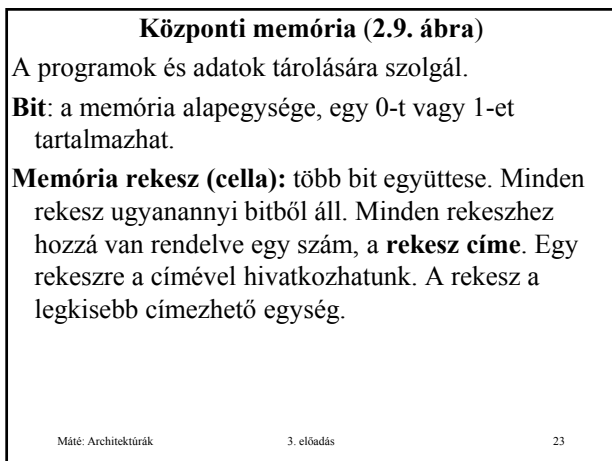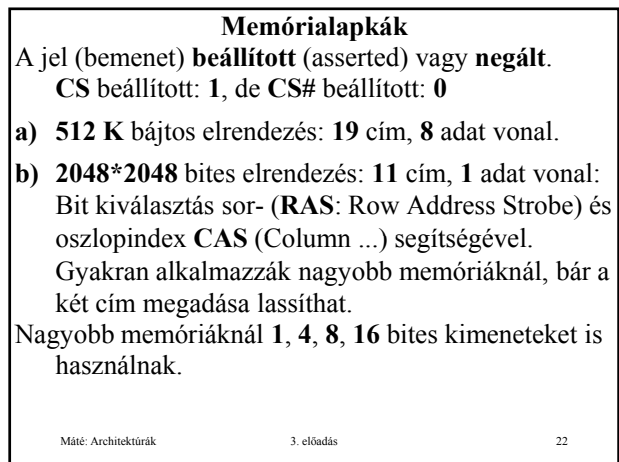  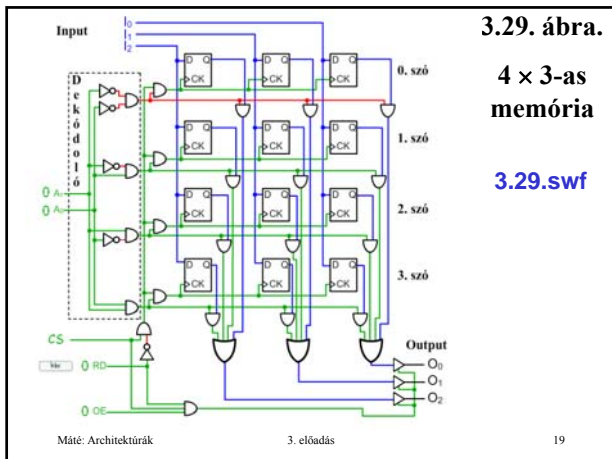

A bitek száma rekeszenként néhány számítógép-történetileg érdekes, kereskedelmi forgalomba került gépen (2.10. ábra)	Számítógép	Bit
	Burroughs B1700	1
	IBM PC	8
	DEC PDP-8	12
	IBM 1130	16
	DEC PDP-15	18
	XDS 940	24
	Electrologica X8	27
	XDS Sigma 9	32
	Honeywell 6180	36
CDC 3600	48	
CDC Cyber	60	

Máté: Architektúrák 4. előadás 25

Bájtsorrend

A legtöbb processzor több egymás utáni bájtal is tud dolgozni (**szó – word, ...**).

A legmagasabb helyértékű bájt a szóban a legalacsonyabb címen: **nagy (big) endian MSBfirst (SPARC)** legmagasabb címen: **kis (little) endian LSBfirst (Pentium)**

Most/Least Significant Byte first

Ha egy 32 bites szó bájtjainak értéke rendre: a, b, c, d, akkor a szó értéke: $a*256^3+b*256^2+c*256+d$ $a+b*256+c*256^2+d*256^3$

Máté: Architektúrák 3. előadás 26

Bájtsorrend (2.11. ábra)

A memória címek úgy vannak fölírva, hogy a legmagasabb helyértékű bájt van bal oldalon.

Cím	Nagy endian				Kis endian				Cím
0	0	1	2	3	3	2	1	0	0
4	4	5	6	7	7	6	5	4	4
8	8	9	10	11	11	10	9	8	8
12	12	13	14	15	15	14	13	12	12

← 32 bites szó → ← 32 bites szó →

Máté: Architektúrák 3. előadás 27

Bájtsorrend (12. ábra)

A szövegek karaktereit mindkét esetben növekvő bájt sorrendben helyezik el

				kis endian				Cím	
Cím	nagy endian								
0	0	1	2	3	3	2	1	0	0
	T	E	X	T	T	X	E	T	
4	4	5	6	7	7	6	5	4	4
	12	34	56	78	12	34	56	78	

A **TEXT** szöveg és az **12345678** hexadecimális szám elhelyezése a két géptípuson

				kis endian				Cím	
Cím	nagy endian								
0	0	1	2	3	3	2	1	0	0
	T	E	X	T	T	X	E	T	
4	4	5	6	7	7	6	5	4	4
	78	56	34	12	78	56	34	12	

Problémák a gépek közötti kommunikációban!

Máté: Architektúrák 3. előadás 28

Kódolás: adat + ellenőrző bitek = kódszó.

Két kódszó Hamming távolsága: az eltérő bitek száma. Pl.: 11001 és 11011 (Hamming) távolsága = 1.

Hibaérzékelő kód: bármely két kódszó távolsága > 1: paritás bit.

d hibás bit javítása: a kódszavak távolsága > 2d.

Egy hibát javító kód (2.13. ábra):

m adat, r ellenőrző bit, összesen $n = m + r$.
 2^m „jó” szó, + minden „jó” szónak n db „egyhibás” szomszédja van, ezért $(1+n)2^m \leq 2^n = 2^{m+r}$,
 2^m -mel egyszerűsítve: $m + r + 1 \leq 2^r$,
 vagy másképp: $m + r < 2^r$ szükséges.

Máté: Architektúrák 3. előadás 29

RAM (Random Access Memory)

- Statikus RAM (SRAM), D flip-flop** elemekből épül fel. Amíg áram alatt van, tartja a tartalmát. Elérési idő: néhány nsec (cache-nek jók).
- Dinamikus RAM (DRAM):** minden bit egy tranzisztor és egy kondenzátor: néhány msec-onként frissíteni kell, de nagyobb adatsűrűség érhető el. Elérési idő: néhány tíz nsec (főmemóriák).
 - régi: **FPM** (Fast Page Mode) sor-, oszlopcím.
 - újabb: **EDO** (Extended Data Output) lehet új memóriahivatkozás, mielőtt az előző befejeződik.
- SDRAM** (Synchronous DRAM). A központi óra vezérli. Blokkos átvitel. Újabban: **DDR** (Double Data Rate). Az órajel föl- és lefutó élénél is van adatátvitel.

Máté: Architektúrák 3. előadás 30

ROM (Read-Only Memory)

ROM: gyárilag kialakított tartalom.
PROM (Programmable ROM): a tartalom biztosítékok kiegészítésével alakul ki (a PLA-khoz hasonlóan, 3.15. ábra).
EPROM (Erasable PROM): a biztosítékok speciális fényvel kiolvaszthatók és „kijavíthatók”.
EEPROM: elektromos impulzusokkal.
Flash memória: törlés és újírás csak blokkonként. Kb. 100 000 használat után „elkopnak”. Ilyen van a legtöbb MP3 lejátszóban, digitális fényképezőgépben ...

Máté: Architektúrák

3. előadás

31

512 MB-os flash memória (2006)



Máté: Architektúrák

3. előadás

32

1 GB-os flash memória (2007)



Máté: Architektúrák

3. előadás

33

Memória hierarchia (2.18. ábra)



Máté: Architektúrák

3. előadás

34

Gyorsító tár (cache – 2.16. ábra)

A processzorok mindig gyorsabbak a memóriáknál. A CPU lapkára integrálható memória gyors, de kicsi.
Feloldási lehetőség: a központi memória egy kis részét (gyorsító tár) a CPU lapkára helyezni: Amikor egy utasításnak adata van szüksége, akkor először itt keresi, ha nincs itt, akkor a központi memóriában.
Lokalitási elv: Ha egy hivatkozás a memória *A* címére történik, akkor a következő valószínűleg valahol *A* közelében lesz (ciklus, mátrix manipulálás, ...).
 Ha *A* nincs a gyorsító tárban, akkor az *A*-t tartalmazó (adott méretű) blokk (gyorsító sor - cache line) kerül beolvasásra a memóriából a gyorsító tárba.

Máté: Architektúrák

3. előadás

35

Találási arány (*h*): az összes hivatkozás mekkora hányada szolgálható ki a gyorsító tárból.

Hiba arány: *1-h*.

Ha a gyorsító tár elérési ideje: *c*,
 a memória elérési ideje: *m*, akkor az
átlagos elérési idő = $c + (1-h)m$.

A gyorsító tár mérete: nagyobb tár – drágább.

A gyorsító sor mérete: nagyobb sor, a hivatkozott cím nagyobb környezete lesz a gyorsító tárban – nagyobb a sor betöltési ideje is. Ugyanakkora tárban kevesebb gyorsító sor fér el.

Máté: Architektúrák

3. előadás

36

Osztott (külön utasítás és adat) gyorsító tár előnyei:

- Egyik szállítószalag végzi az utasítás, másik az operandus előolvasást.
- Az utasítás gyorsító tárat sohasem kell visszaírni (az utasítások nem módosulnak).

Egyesített gyorsító tár: nem lehetséges párhuzamosítás.

Hierarchia:

- elsődleges, a CPU lapkán,
- másodlagos, a CPU-val egy tokban,
- külön tokban.

Máté: Architektúrák 3. előadás 37

Direkt leképezésű gyorsító tár működése: (4.38. ábra)

Bitek: 16 11 3 2
32 bites cím: TAG Vonal (Line) SZÓ BÁJT

Entry V TAG Data (32 bájt)
2047 [] [] [] []
...
1 [] [] [] []
0 [] [] [] []

Ha a gyorsító tár **Vonal** által mutatott sorában **V=1** (valid), és a **TAG** megegyezik a címben lévő **TAG**-gel, akkor az adat bent van a gyorsító tárban (ebben a sorban).

Máté: Architektúrák 3. előadás 38

Halmazkezelésű (csoportasszociatív) gyorsító tár

Ha egy program gyakran használ olyan szavakat, amelyek távol vannak egymástól, de ugyanoda képződnek le a gyorsító tárban, akkor sűrűn kell cserélni a gyorsító sort.

Ha minden címhez **n** bejegyzés van, akkor **n** utas halmazkezelésű gyorsító tárról beszélünk.

Gyakori a 2 és 4, újabban a 8 utas kezelés.

LRU (Least Recently Used) algoritmus: gyorsító sor betöltése előtt a legrégebben használt bejegyzés kerül ki a gyorsító tárból.

Máté: Architektúrák 3. előadás 39

Halmaz kezelésű gyorsító tár (4.39. ábra)

Entry V Tag Data V Tag Data V Tag Data V Tag Data
2^k-1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
0 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A B C D
bejegyzés bejegyzés bejegyzés bejegyzés

Ha a gyorsító tár **Vonal** által mutatott sorában az **A**, **B**, **C** és **D** bejegyzések egyikében **TAG** megegyezik a címben lévő **TAG**-gel, és a hozzá tartozó **V=1** (valid), akkor az adat bent van a gyorsító tárban (ebben a bejegyzésben).

Máté: Architektúrák 3. előadás 40

Memóriába írás

Stratégiák:

Írás áteresztés (write through): az írás a memóriába történik. Ha a cím a gyorsító tárban van, oda is be kell írni, különben el kellene dobni a gyorsító sort.

Késleltetett írás (write deferred, write back): ha a cím bent van a gyorsító tárban, akkor csak a gyorsító tárba írunk, a memóriába csak gyorsító sor cserénél.

Ha a cím nincs a gyorsító tárban, akkor előtte betölthetjük: **írás allokálás (write allocation)** – többnyire ezt alkalmazzák késleltetett írás esetén.

Máté: Architektúrák 3. előadás 41

Feladatok

Mit nevezünk kombinációs áramkörnek?
Milyen kombinációs áramköröket ismer?
Milyen be- és kimenetei vannak a multiplexernek, a demultiplexernek, a dekódolónak?
Mire használható a multiplexer, és hogyan?
Mire használható a PLA, és hogyan?
Milyen aritmetikai áramköröket ismer?
Hogy működik a léptető?
Hogy működik a „fél összeadó”?
Mi indokolja a „fél összeadó” elnevezést?

Máté: Architektúrák 3. előadás 42

Feladatok

Hogy épül fel a teljes összeadó?
 Milyen részei vannak az **ALU**-nak?
 Milyen be- és kimenetei vannak az 1 bites **ALU**-nak?
 Milyen műveletek végezhetőek el az **ALU**-val?
 Milyen vezérlő bemenetek esetén lesz **1** az eredmény?
 Milyen eredményt szolgáltat az **F₀=0, F₁=1, ENA=0, ENB=0, INVA=1, INC=1** vezérlő bemenet?
 Hogy működik az átvitel továbbterjesztő/kiválasztó összeadó?

Máté: Architektúrák

3. előadás

43

Feladatok

Hogy érhetünk el az órajelnél finomabb időzítést?
 Milyen nem kombinációs áramköröket ismer?
 Kombinációs áramkör-e az **ALU**?
 Hogyan csökkenthető az összeadásnál az átvitelekből származó idő?
 Hány stabil állapota van az **SR** tárolónak?
 Mi a különbség az **SR** és az időzített **SR** tároló között?
 Mi a különbség az **SR** és **D** tároló között?
 Mi a pulzusgenerátor, és mi a működési elve?
 Mi a különbség a tároló és a flip-flop között?

Máté: Architektúrák

3. előadás

44

Feladatok

Hogy működik az invertáló és a nem invertáló puffert?
 Miért használnak a memóriáknál invertáló vagy nem invertáló puffert?
 Hogy címezhető meg **n** címlábon **2ⁿ** -nél nagyobb memória?
 Mit jelent, hogy a **CS/CS#** bemenet beállított/negált?
 Mi a **RAM**?
 Milyen elemekből épül fel a **SRAM**?
 Milyen elemekből épül fel a **DRAM**?
 Hogy működik a **DRAM**?

Máté: Architektúrák

3. előadás

45

Feladatok

Mi a memória cella/rekesz?
 Mit jelent a big endian kifejezés?
 Milyen problémát okoz az eltérő bájtrend?
 Mi a Hamming távolság?
 Mekkora a hexadecimális **E6** és **C7** Hamming távolsága?
 Hány ellenőrző bit szükséges 256 kódszó 1 hibát javító kódolásához?

Máté: Architektúrák

3. előadás

46

Feladatok

Az alábbi memóriák közül melyik lehetséges, melyik ésszerű? Indokolja meg!

10 bites címek	1024 db	8 bites rekesz
10	1024	12
9	1024	10
11	1024	10
10	10	1024
1024	10	10

Egy régi gépnek 8192 szavas memóriája volt. Miért nem 8000?

Máté: Architektúrák

3. előadás

47

Feladatok

A memória 100-adik bájtjától a 01234567H 4 bájtos számot és – folytatólagosan – az abcd szöveget helyeztük el. Mi az egyes bájtok tartalma, ha a memória big/little endian szervezésű?

Máté: Architektúrák

3. előadás

48

Feladatok

Hogy működik az **SDRAM**?
Mit jelent az **FPM** rövidítés?
Mit jelent az **EDO** rövidítés?
Hogy működik a **DDR**?
Mit jelent a **ROM** rövidítés?
Hogy működik az **EPROM**?
Hogy működik az **EEPROM**?
Milyen memória van a legtöbb fényképezőgépben?

Máté: Architektúrák

3. előadás

49

Feladatok

Hol helyezkedhet el a gyorsító tár?
Mi a lokalitási elv?
Mit nevezünk találati aránynak?
Mi a szerepe a találati aránynak?
Mi a hiba arány?
Hogy határozható meg az átlagos keresési idő?
Mi a gyorsító sor?
Mit nevezünk osztott gyorsító tárnak?
Mit nevezünk egyesített gyorsító tárnak?
Mik az osztott gyorsító tár előnyei?

Máté: Architektúrák

3. előadás

50

Feladatok

Mit tartalmaz a direkt leképezésű gyorsító tár egy bejegyzése?
Mi a TAG?
Mire szolgál a valid (érvényes) jelzés?
Hogy működik a direkt leképezésű gyorsító tár?
Egy memória cella hány helyen lehet egy direkt leképezésű gyorsító tárnak?
Hogy dönthető el, hogy egy memória cella bent van-e egy direkt leképezésű gyorsító tárnak?
Milyen esetben nem hatékony egy direkt leképezésű gyorsító tár?

Máté: Architektúrák

3. előadás

51

Feladatok

Milyen a halmazkezelésű gyorsító tár felépítése?
Hogy működik a halmazkezelésű gyorsító tár?
Mi a halmazkezelésű gyorsító tár előnye a direkt leképezésűvel szemben?
Mi az LRU algoritmus?
Milyen memóriába írási stratégiákat ismer gyorsító tár esetén?
Mit nevezünk írás áteresztésnek (write through)?
Mit nevezünk késleltetett írásnak (write deferred, write back)?
Mit nevezünk írás allokálásnak (write allocation)?

Máté: Architektúrák

3. előadás

52

Az előadáshoz kapcsolódó

Fontosabb tételek

Programozható logikai tömbök
Aritmetikai áramkörök. Léptető, fél és teljes összeadó, ALU, az ALU-val végezhető műveletek, átvitel továbbterjesztő és kiválasztó összeadás
Nem kombinációs áramkörök.
Óra, tárolók, flip-flop-ok
Központi memória, bájtsorrend
Hamming távolság. Hibaészlelő, hibajavító kódok

Máté: Architektúrák

3. előadás

53

Az előadáshoz kapcsolódó

Fontosabb tételek

Gyorsító tár (cache). Találati és hiba arány. Egyesített és osztott gyorsító tár. Direkt leképezésű és halmazkezelésű gyorsító tár. Memóriába írás

Máté: Architektúrák

3. előadás

54