
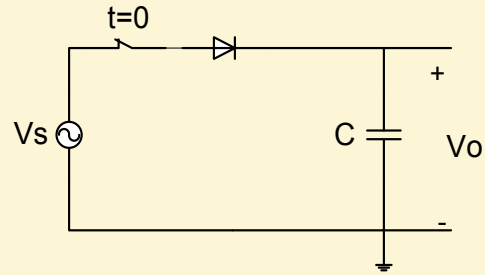


# Circuito Rectificador de pico


Ideal

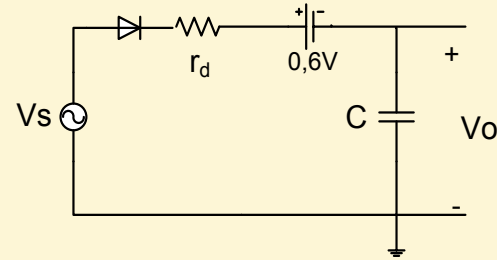




real



$$V_O = V_C = V_S - V_\gamma$$

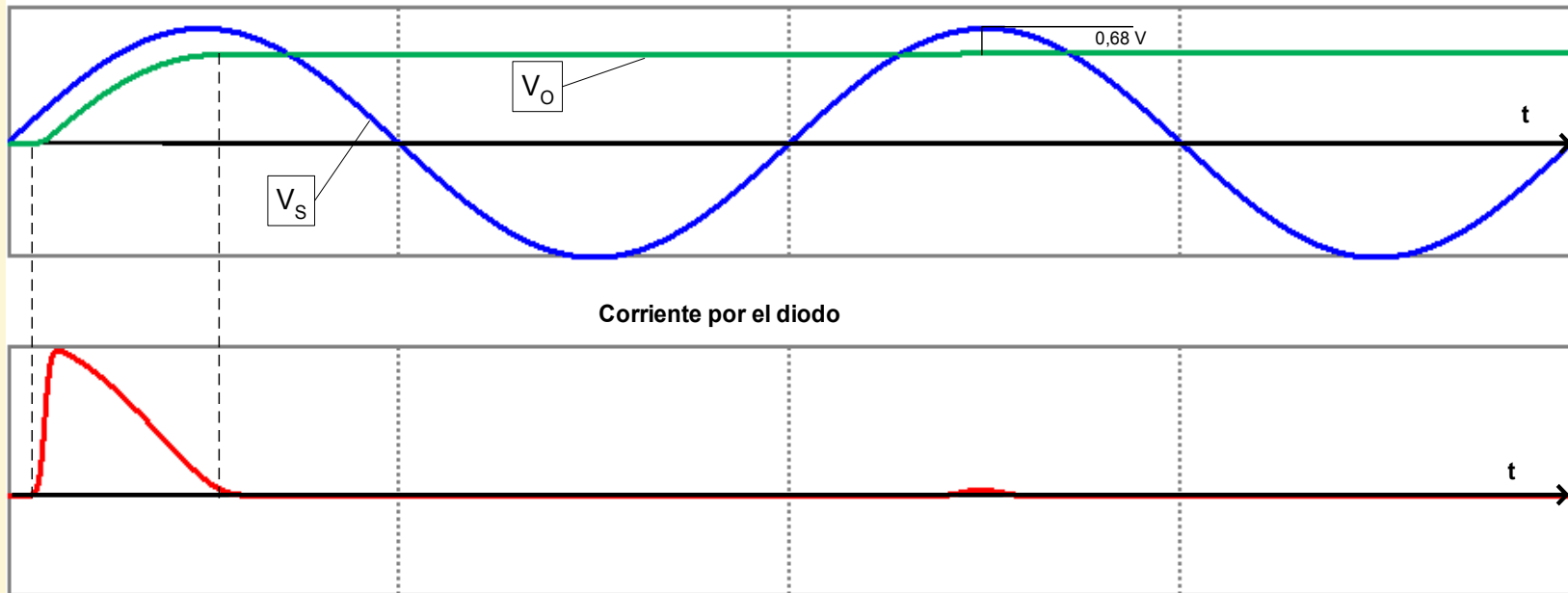


# Enclavador de nivel o fijador

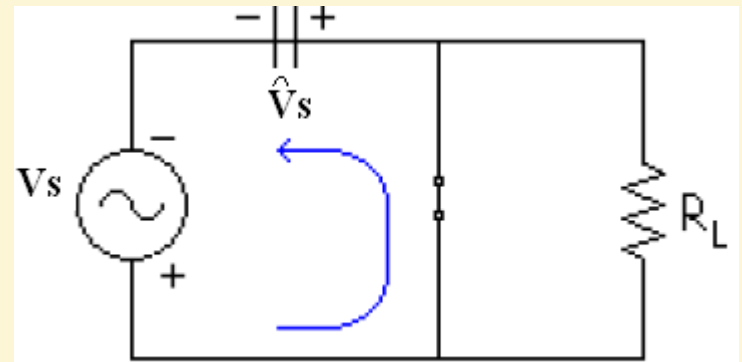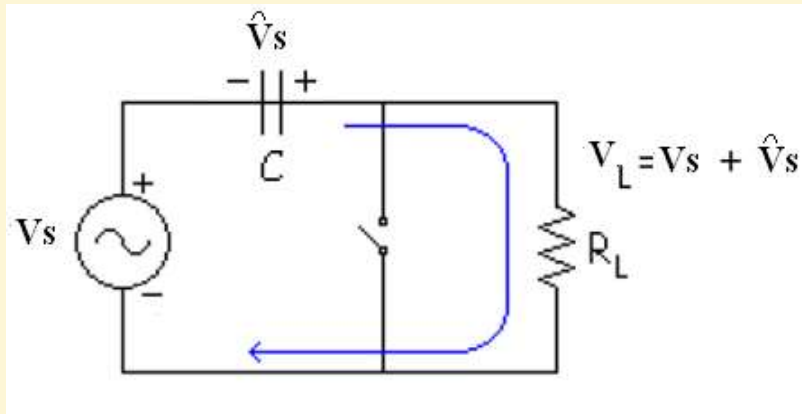
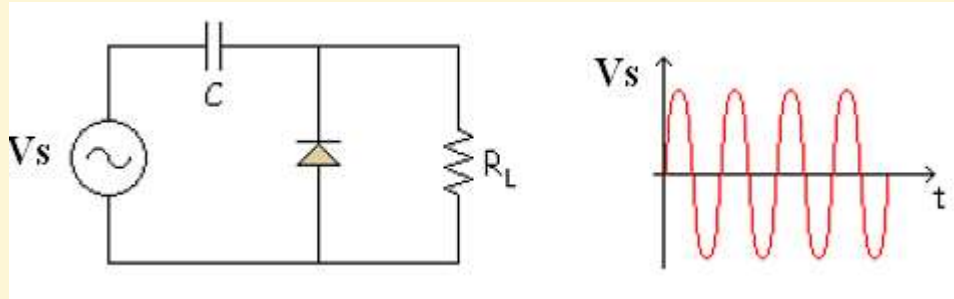


$$\tau = R_L \cdot C \gg T$$


T = Periodo de la onda de entrada

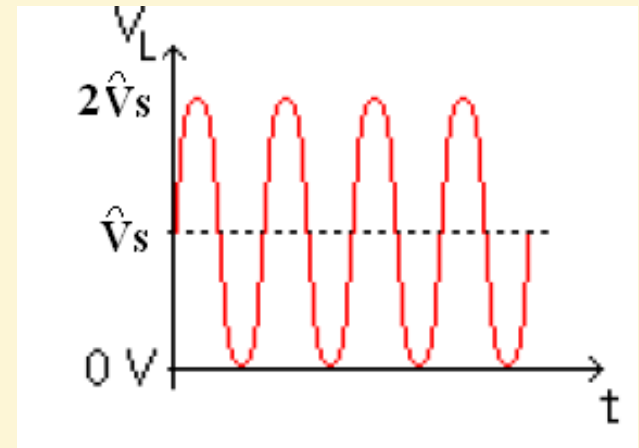

# Enclavador picos positivos

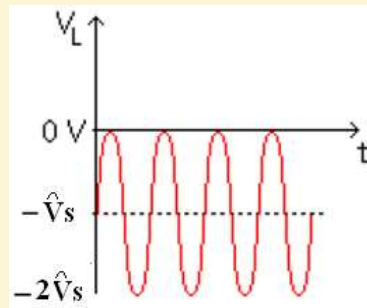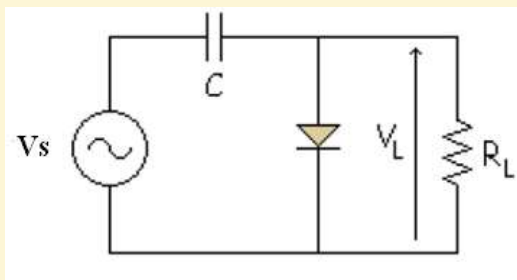

## Limitador de pico con diodo ideal

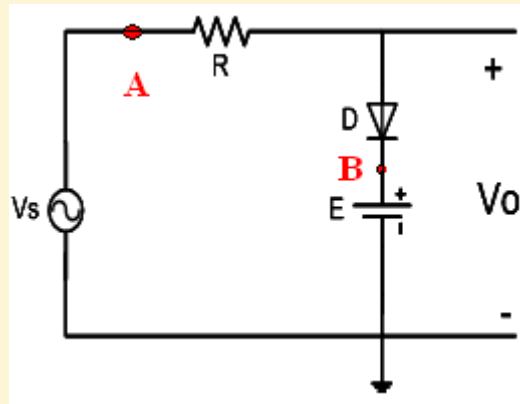


$$i = \frac{V_s - E}{R}$$

$$P = I_{ef}^2 R$$


$$I_{ef}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\Theta_1}^{\Theta_2} i^2 d\omega t$$

donde  $\Theta_1 \rightarrow \hat{V}_s \sin \Theta = E$


El diodo conduce cuando:  $V_s > E$

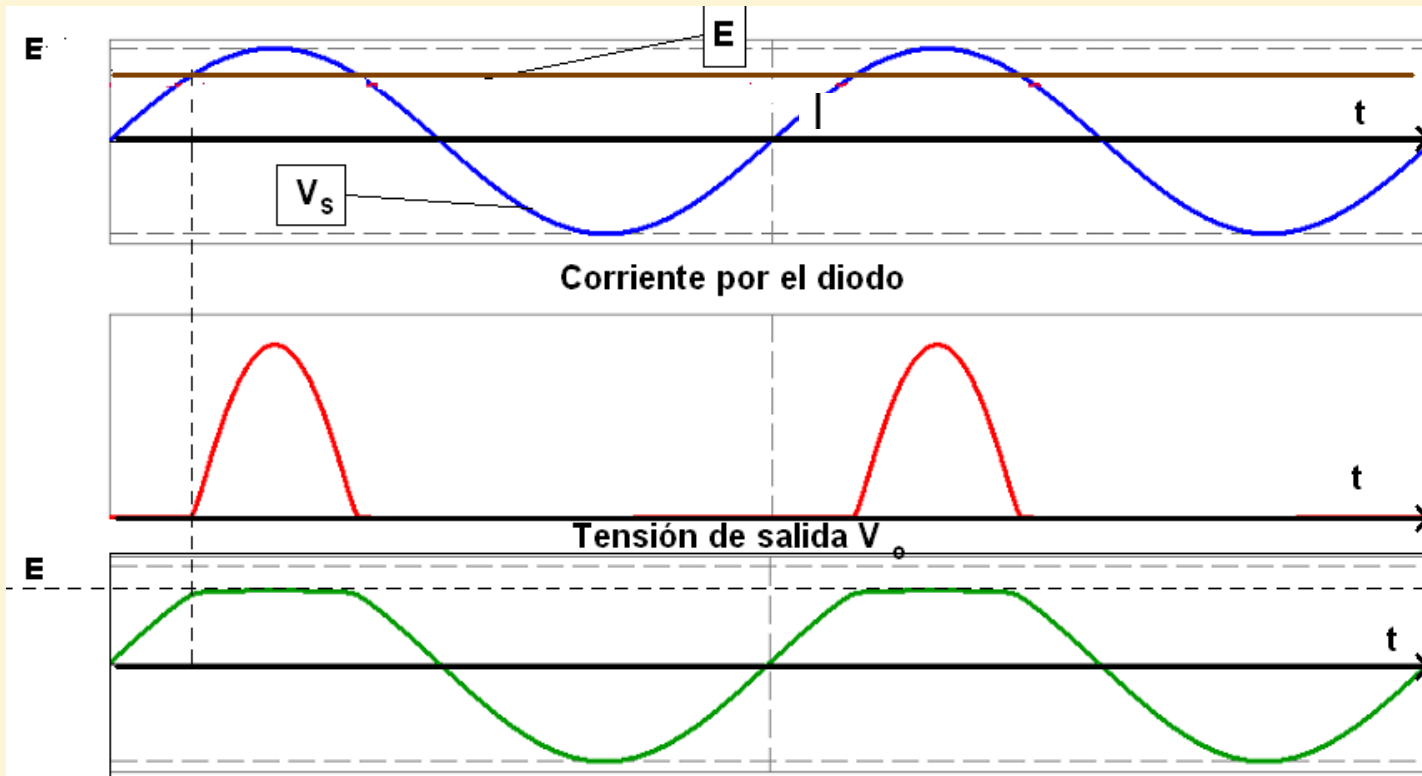


# Función transferencia limitador ideal

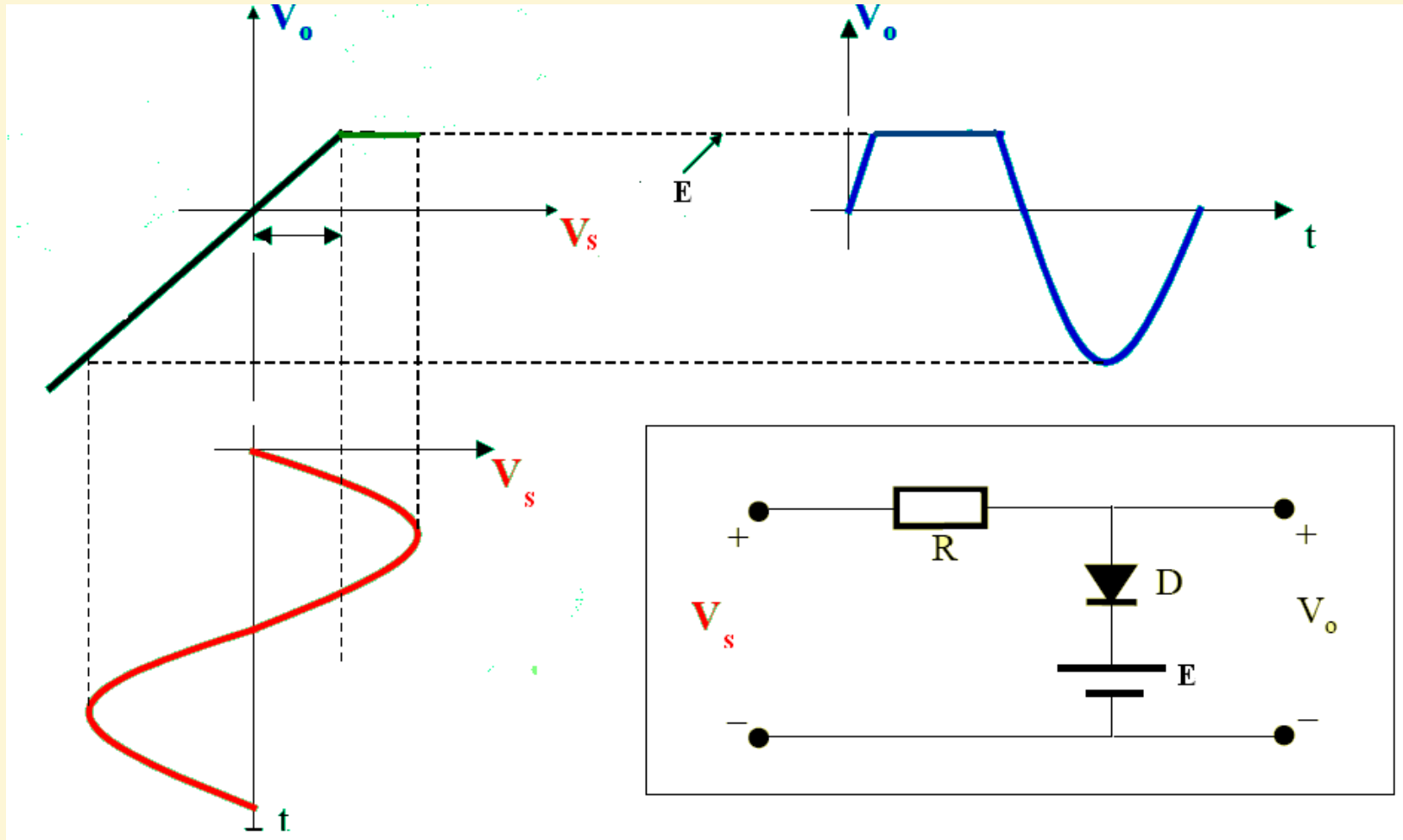


# Limitador de pico con diodo real

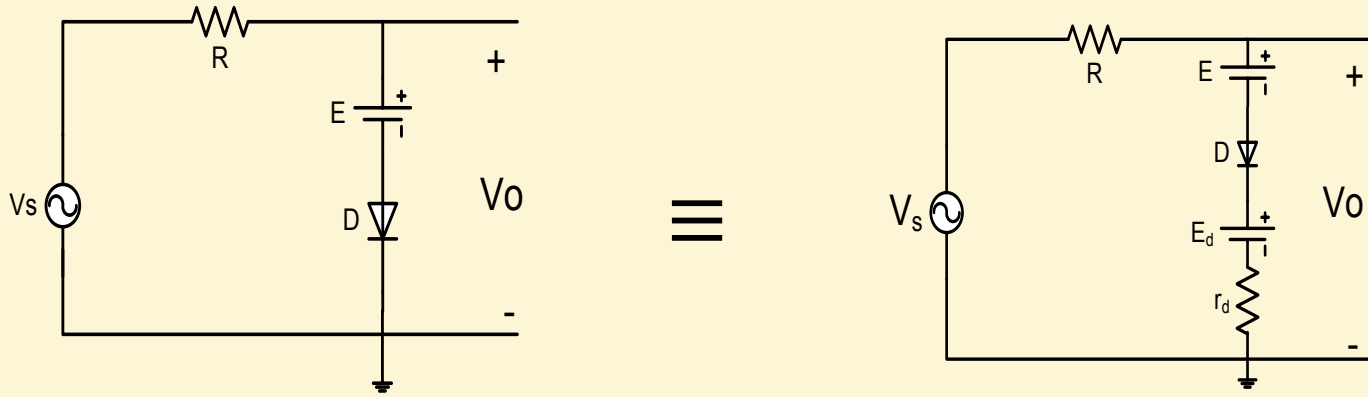


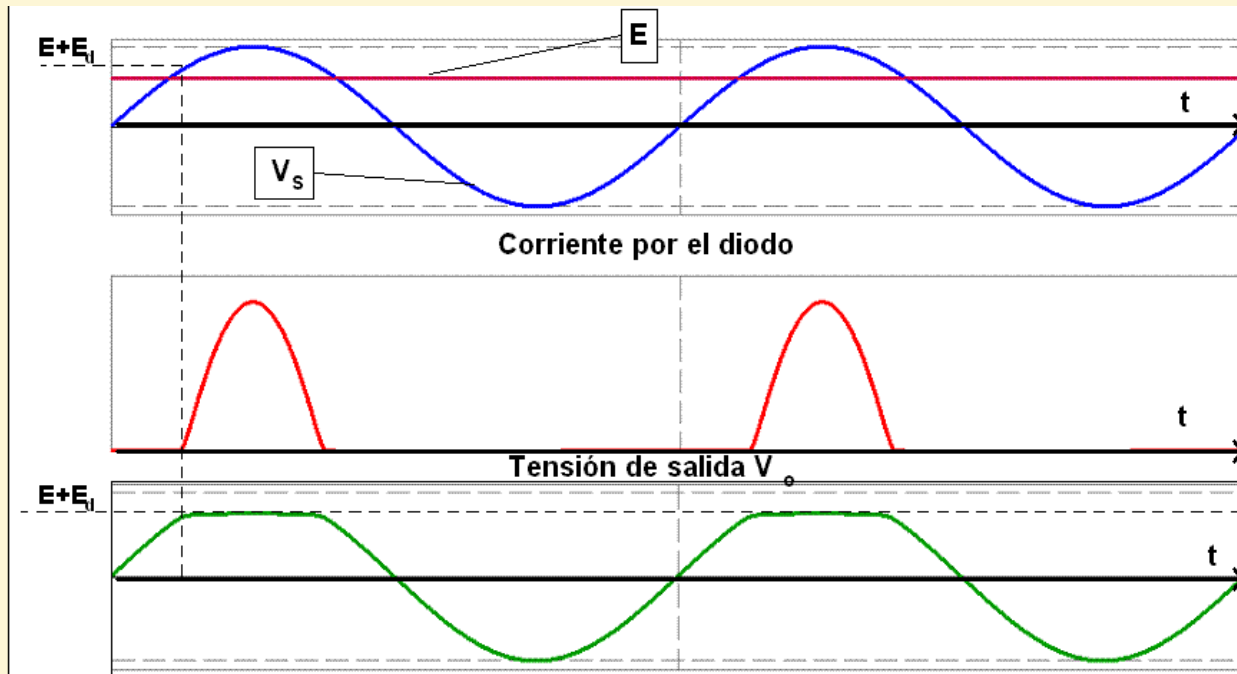
El diodo conduce cuando:  $V_S > E + E_d$


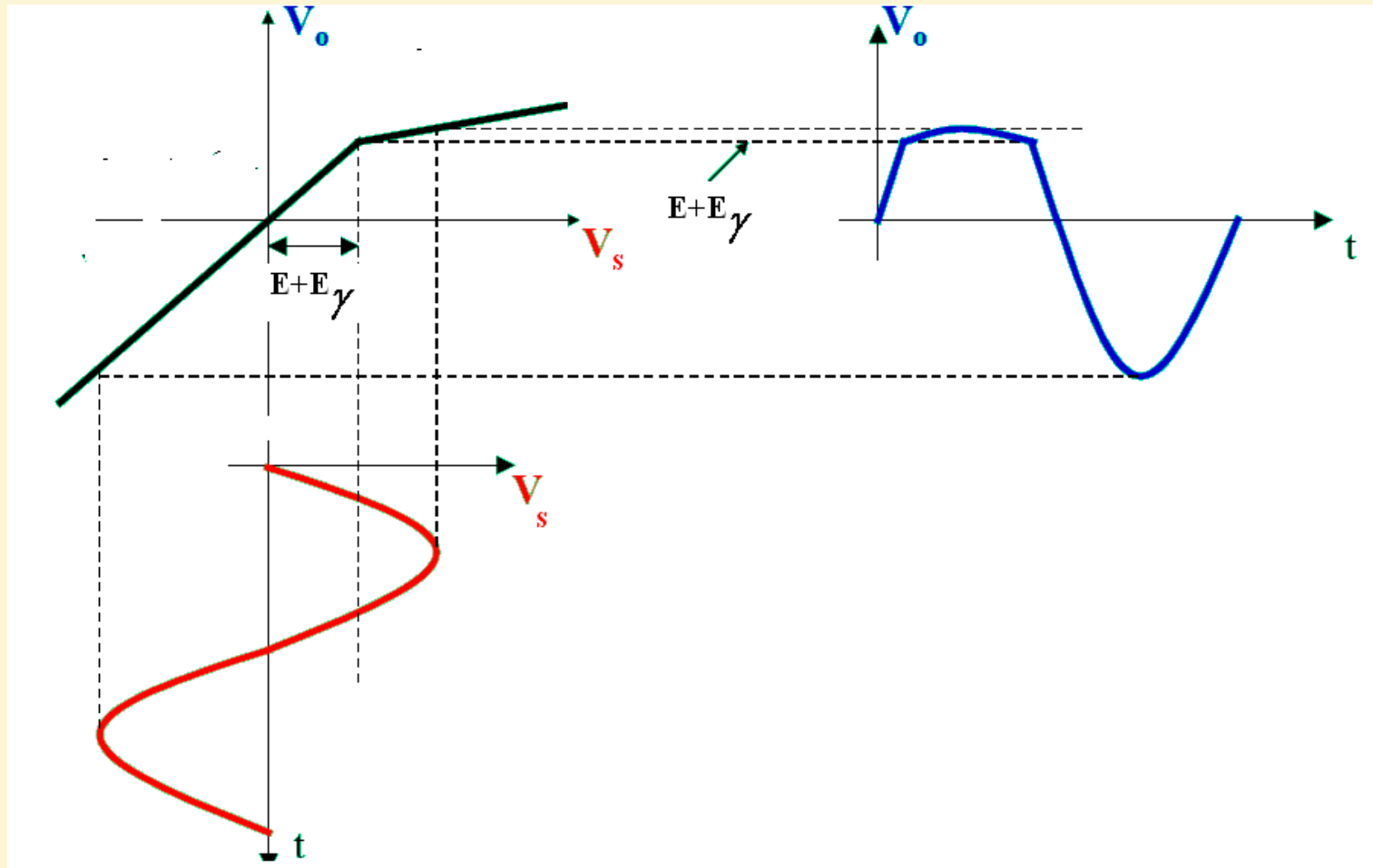
# Función transferencia del limitador de pico con diodo real



## Circuito limitador positivo con carga

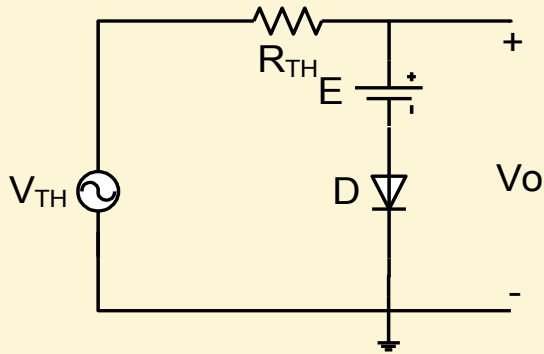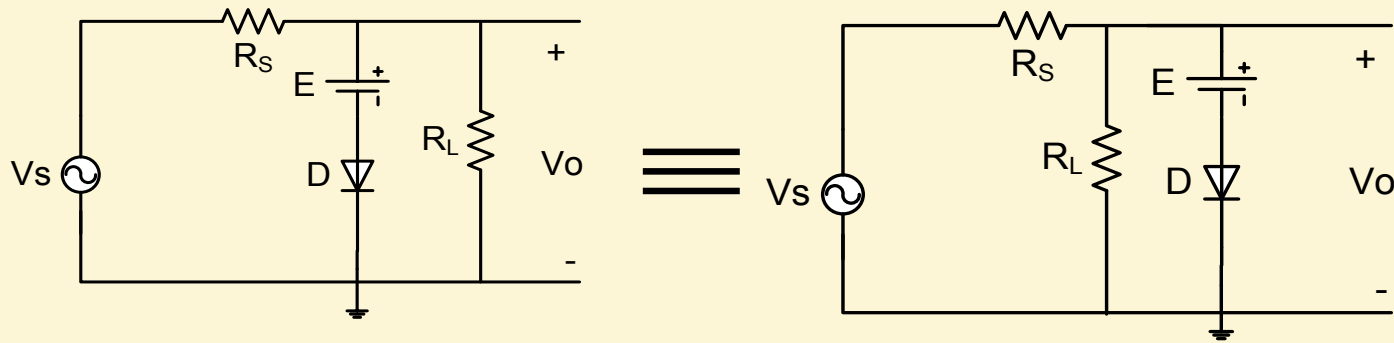

$$R_{TH} = \frac{R_L \cdot R}{R_L + R} \quad \text{condición límite}$$


$$V_{TH} = V_S \frac{R_L}{R_L + R}$$

- Si  $R_L$  pequeña  $\rightarrow V_{TH}$  disminuye
- Si  $R_L < R_{crítica}$  el circuito no limita
- Si  $R_L > R_{crítica}$  el circuito limita


$$V_{TH} = E \Rightarrow \hat{V}_S \frac{R_L}{R_L + R} = E$$

$$\Rightarrow R_L = \frac{E \cdot R}{\hat{V}_S - E} = R_{crítica}$$

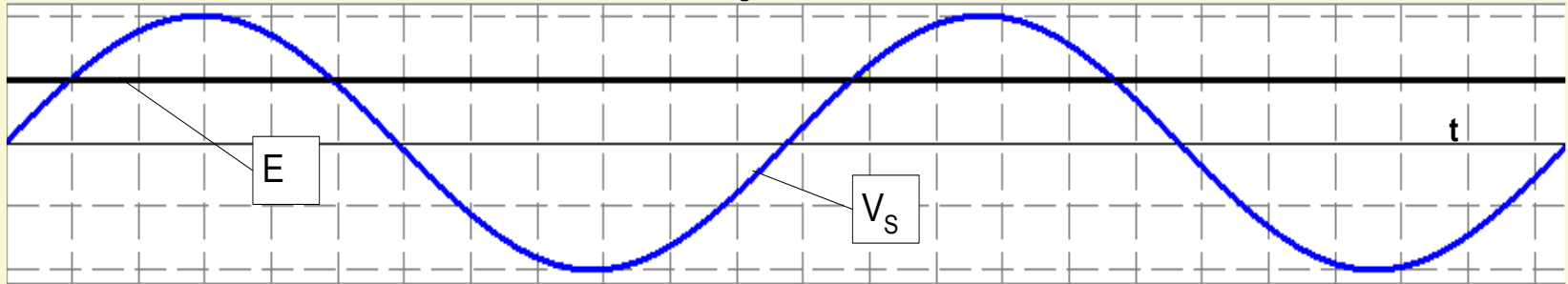
### Tensión de entrada $V_i$ y tensión de fuente $E$


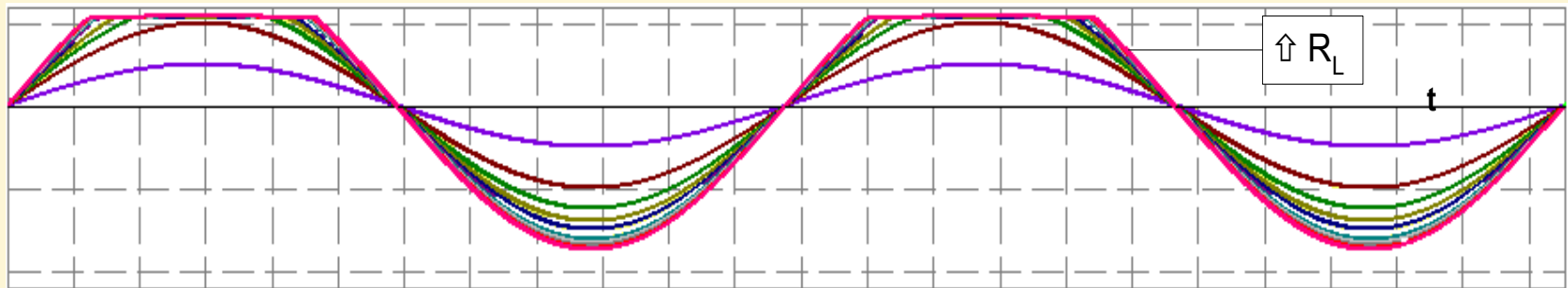
### Tensión de salida $V_o$ (con carga $R_L$ variable)



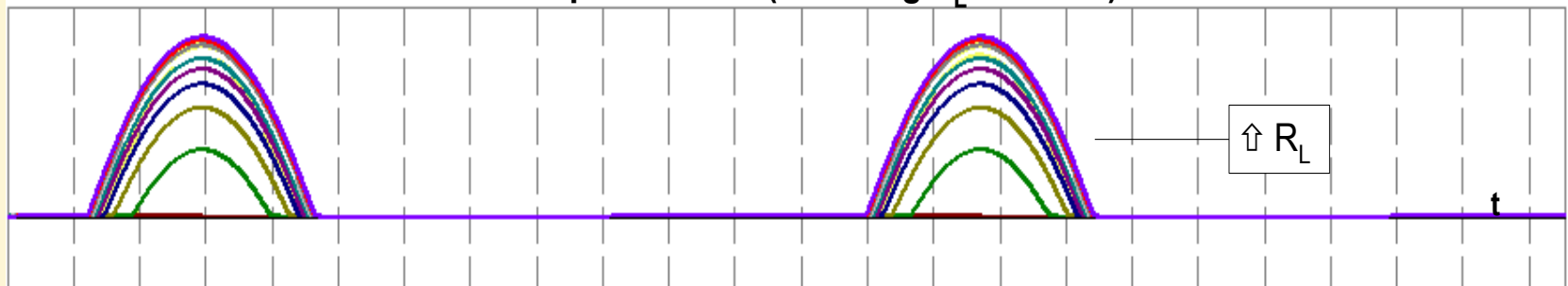
### Corriente por el diodo (con carga $R_L$ variable)








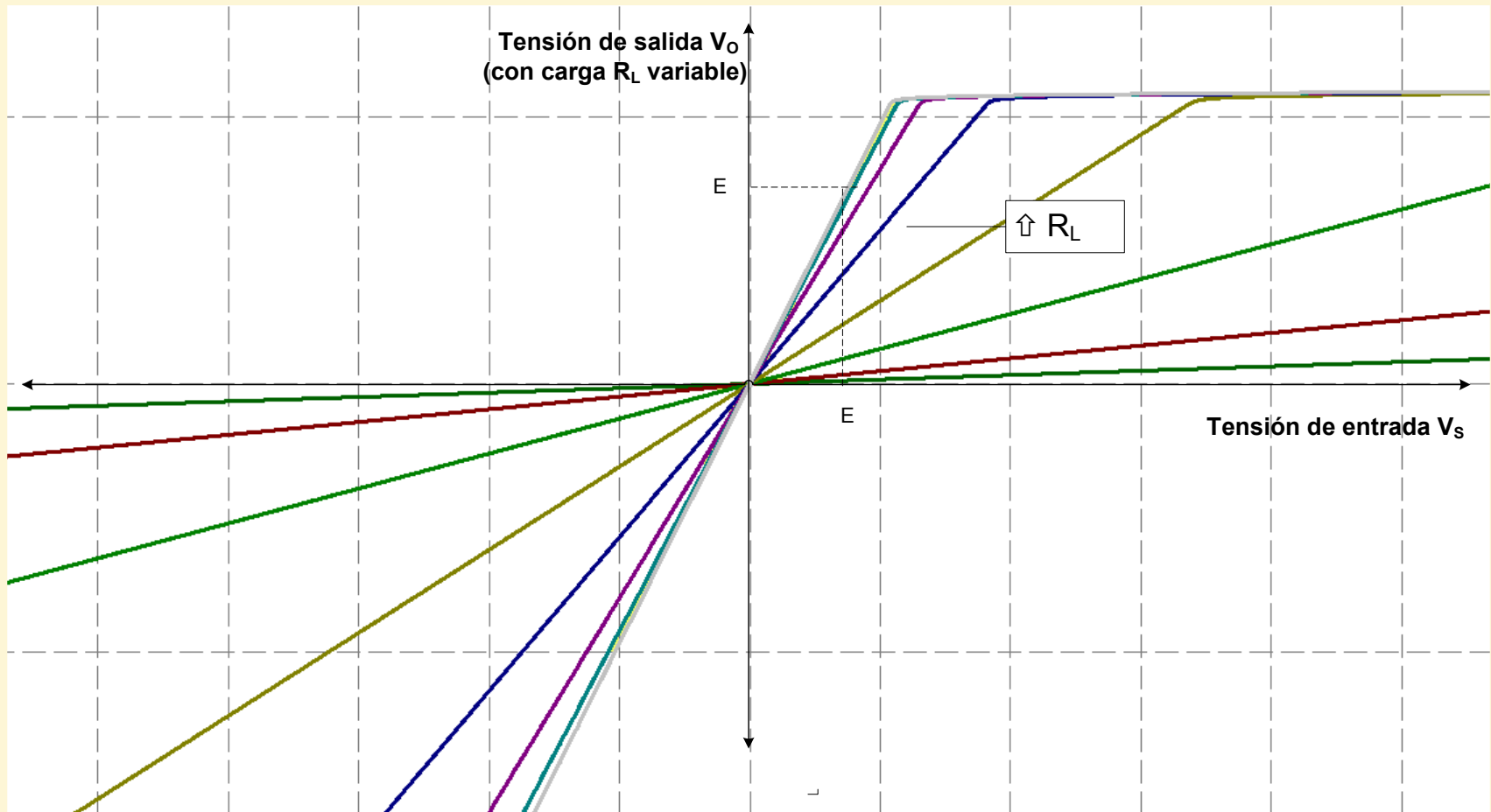
# Función Transferencia con $R_L$ variable


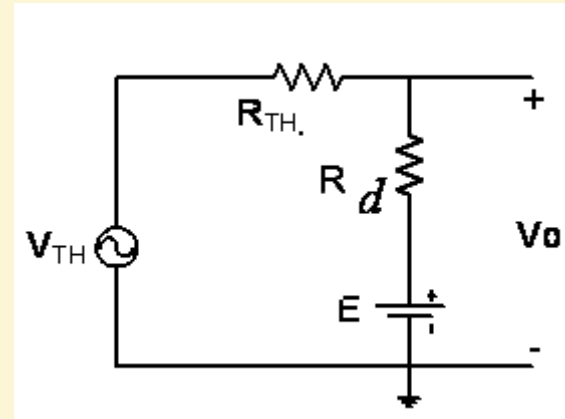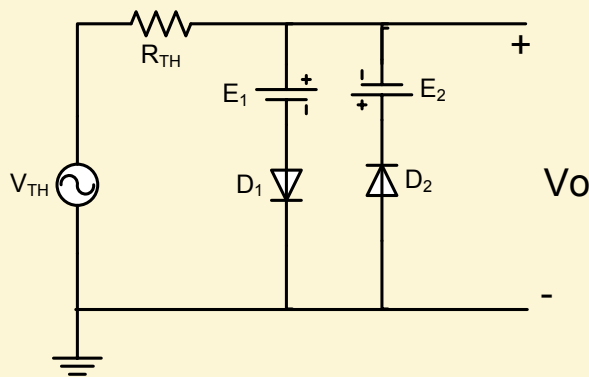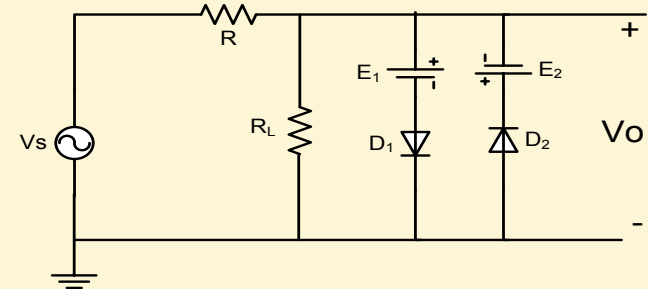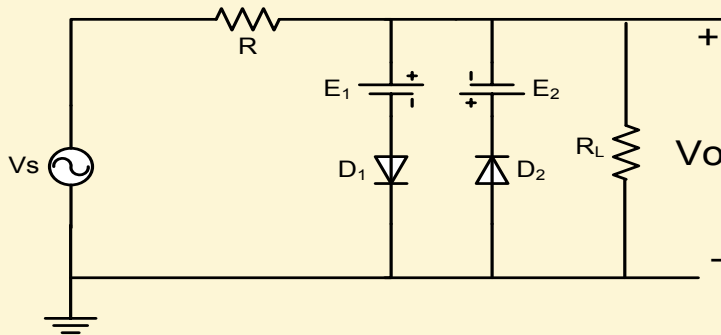
## Limitador de picos positivos y negativos con carga $R_L$ considerando $R_d$



Tomando recorte del ciclo +


Conduce el diodo para  $V_{TH} > E_1$

$V_{TH} < E_1 \longrightarrow V_0 = V_{TH}$  No conduce diodo


Por superposición  $V_0 = V_{TH} \frac{R_d}{R_{TH} + R_d} + E_1 \frac{R_{TH}}{R_{TH} + R_d}$

Funcionamiento optimo para  $R_{TH} \gg R_d$  ya que de esta forma el 1º termino sera muy pequeño y el 2º sera aproximadamente  $E_1$ , que es lo que deseamos obtener





# Funcionamiento correcto


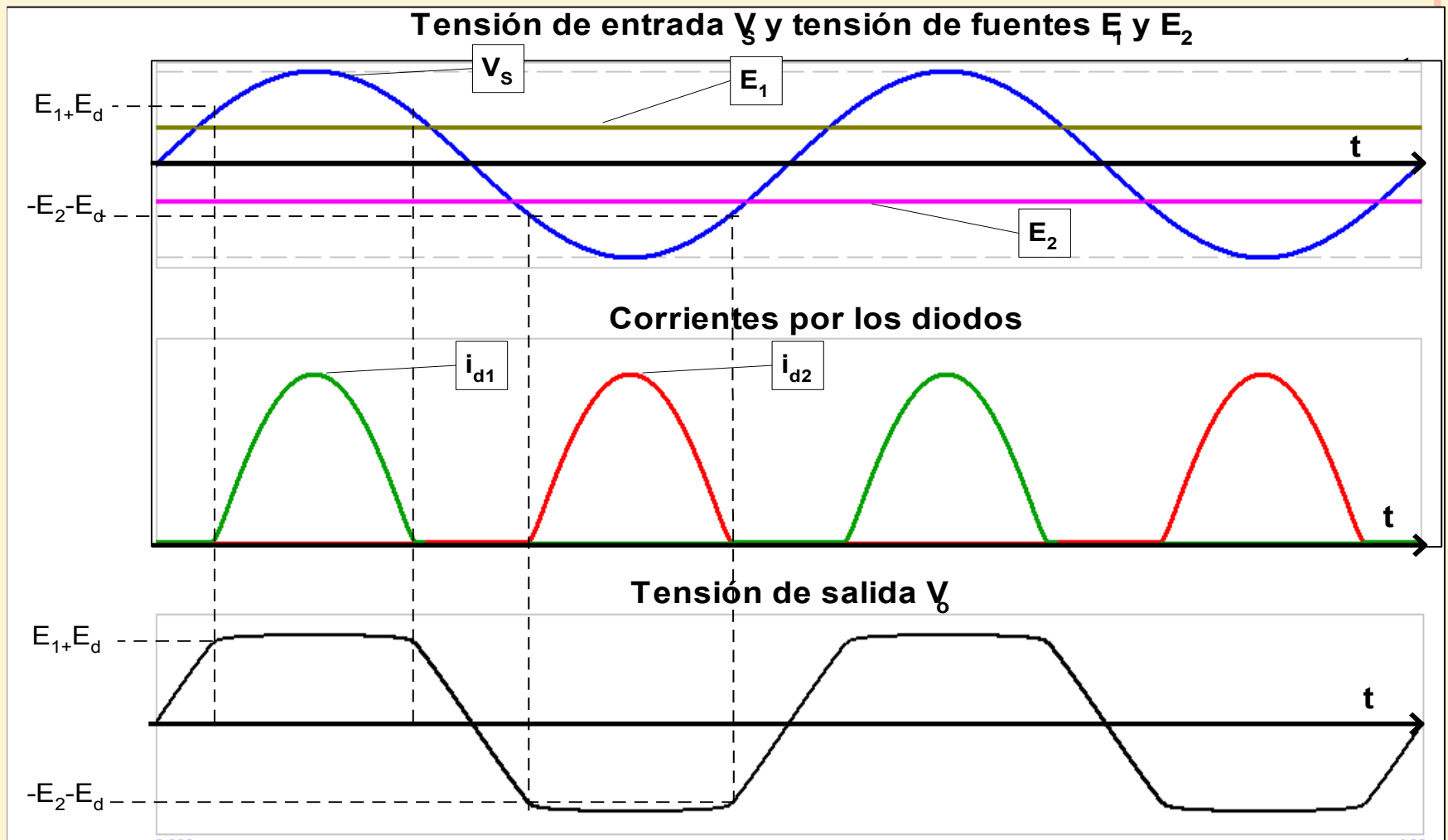


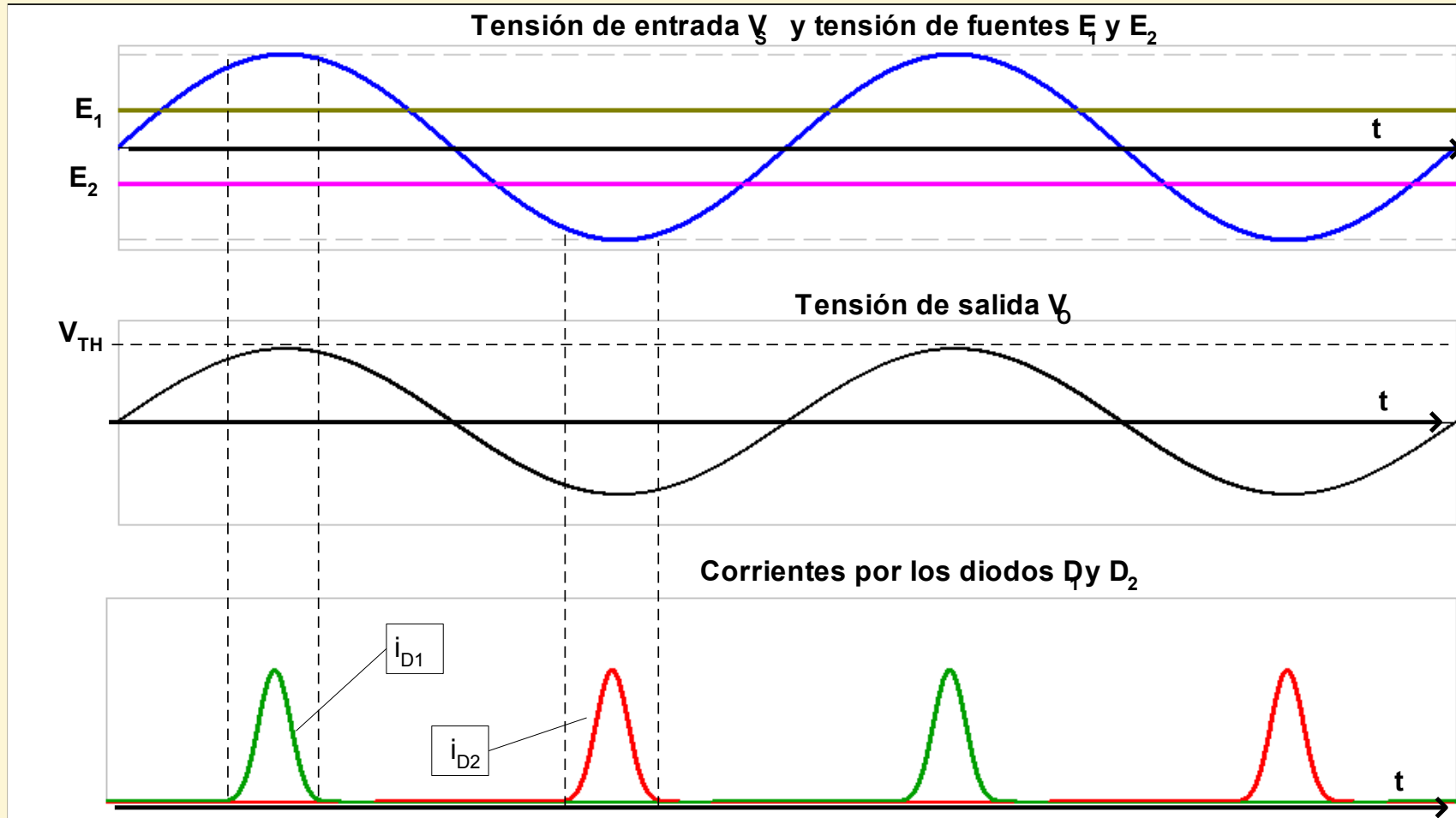Si no se cumple que  $R_{TH} \gg R_d$  entonces los diodos no conducen o conducen durante muy poco tiempo. En este caso  $V_O = V_{TH}$




# Ej. de aplicaciones

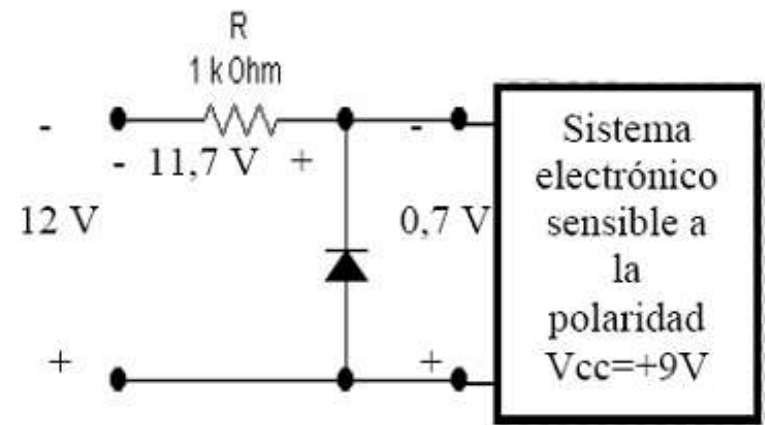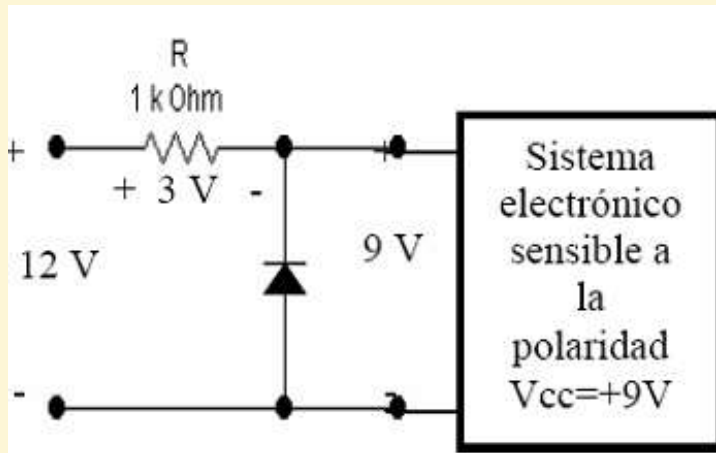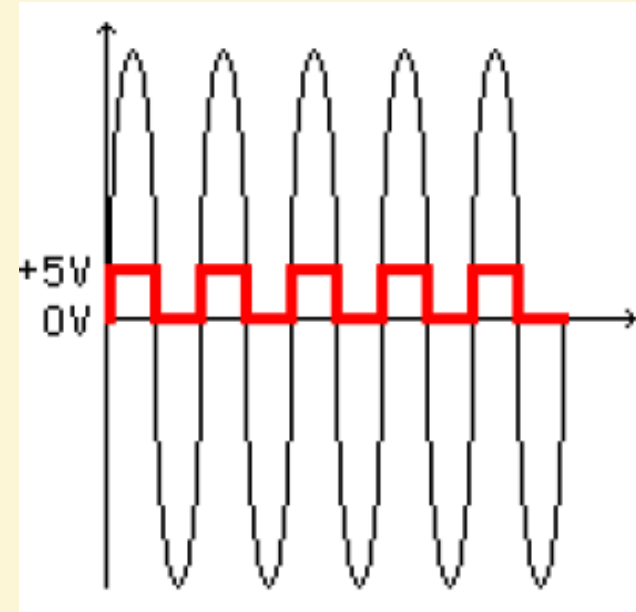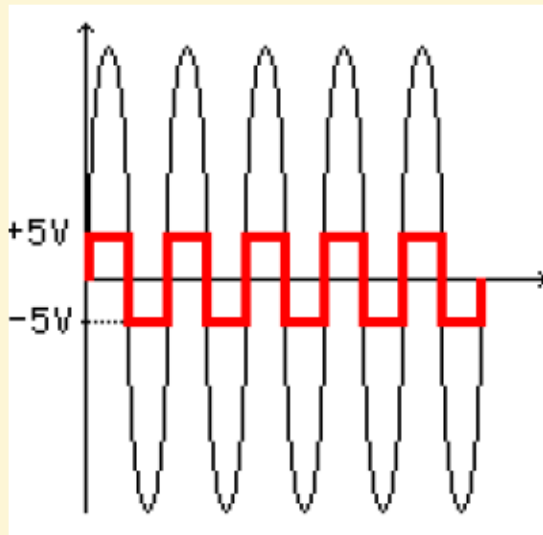

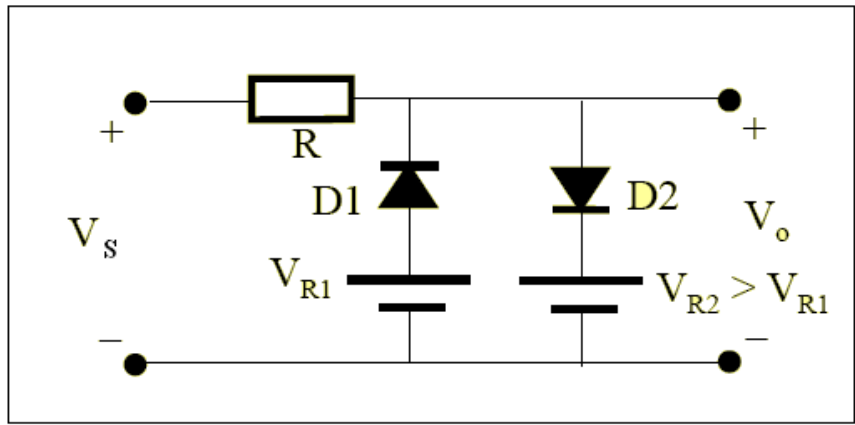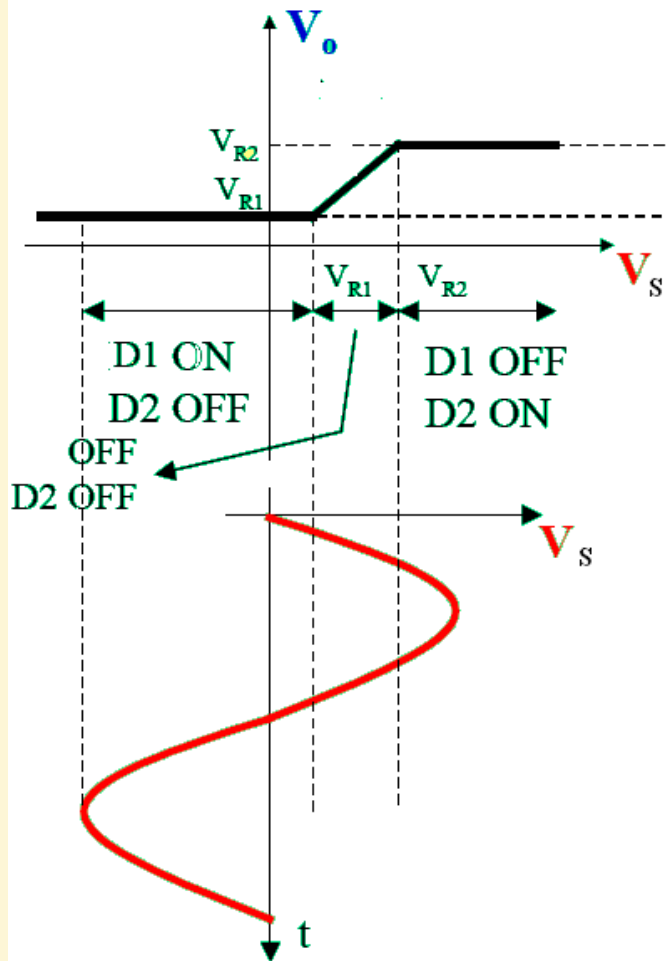

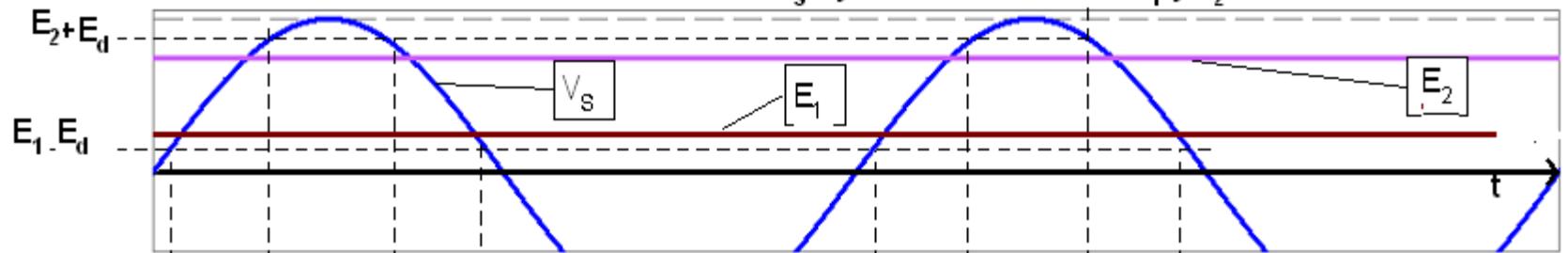Tensión de entrada  $V_s$  y tensión de fuentes  $E_1$  y  $E_2$



Corrientes por los diodos  $D_1$  y  $D_2$



Tensión de salida  $V_o$

