



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitaltechnik(VIMIAA01)

Labor 3

Renczes Balázs
Csuka Barna

BME MIT

Aufgabe Lab3_1: DEC/DMP, ENC, PRI, MPX

Während der Aufgabe geben wir einen Überblick über die Realisationen der standardmäßigen kombinatorischen funktionalen Einheiten:

- ISE starten, Projekt erzeugen
- Quellfile-Musterrahmen Lab3_1.v spezifizieren
 - *sw[7:0]*, *bt[3:0]*, *ld[7:0]* (*bt* brauchen wir später...)
- File LOGSYS_SP3E.UCF zu den gewünschten Interfaces hinzugeben und adaptieren (Interfaces *sw*, *bt* und *ld*)
- Aufgaben Lab3_1x mit funktionalen Kodteilen spezifizieren
- Überprüfung des funktionalen Codes mit Simulation
- Generieren des Konfigurationsfiles, Unterladen, Testen des Funktion auf der FPGA-Karte

Aufgabe Lab3_1a

Entwurf vom Modul Dekoder/Demultiplexer


- Binärer Eingang \rightarrow 1-aus-N Ausgang ($n \rightarrow N=2^n$)
- Ganzen Mintermvorrat mit Freigabensignal generieren
- Mögliche Spezifikationsstile
 - Einziges logisches Aufschreiben der Minterme, logische Gleichungen
 - Dasselbe mit arithmetischem Ausdruck, Operator ==
 - Spezifikation mit logischer Shiftoperation `{}` und Op. `<<`
 - Verhaltensbeschreibung: `always @(*)` Blockstruktur
 - Hierarchischer Strukturaufbau aus kleineren Modulen
 - Bei HDL-Beschreibung hat es auf dieser Ebene keinen Vorteil

Aufgabe Lab3_1a: Kodierungsstile (1)

DEC3_8E Spezifikation: mit logischen Ausdrücken, 8 Minterme

```
////////////////////////////////////  
// Spezifikáció a dekódolás alapján, a kimeneteket egyedi jeleknek tekintve  
// n kiválasztó jel, 2^n logikai kifejezés a kimenetekre  
////////////////////////////////////
```

```
assign out[0] = en & ~sel[2] & ~sel[1] & ~sel[0]; // sel = 0  
assign out[1] = en & ~sel[2] & ~sel[1] & sel[0]; // sel = 1  
assign out[2] = en & ~sel[2] & sel[1] & ~sel[0]; // sel = 2  
assign out[3] = en & ~sel[2] & sel[1] & sel[0]; // sel = 3  
assign out[4] = en & sel[2] & ~sel[1] & ~sel[0]; // sel = 4  
assign out[5] = en & sel[2] & ~sel[1] & sel[0]; // sel = 5  
assign out[6] = en & sel[2] & sel[1] & ~sel[0]; // sel = 6  
assign out[7] = en & sel[2] & sel[1] & sel[0]; // sel = 7
```

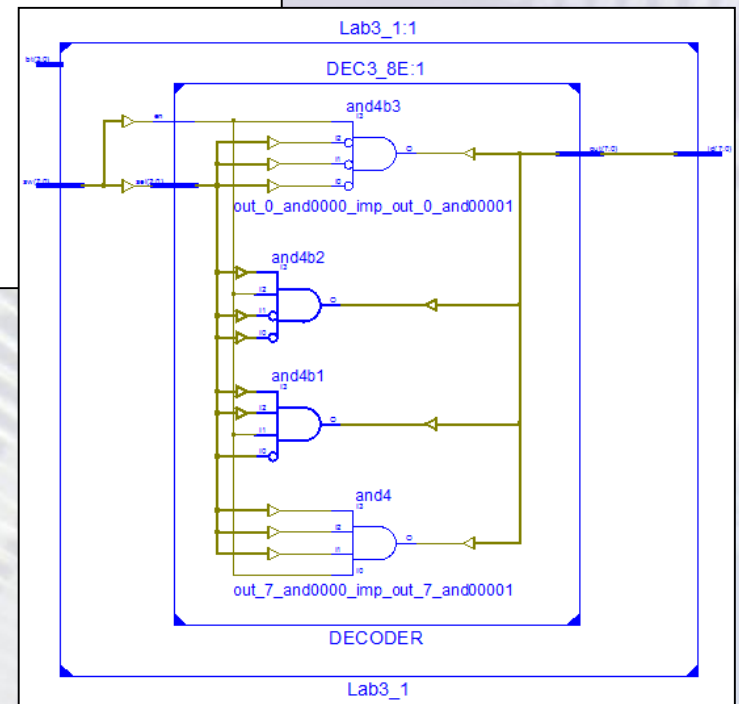


Aufgabe Lab3_1a: Kodierungsstile (2)

DEC3_8E Spezifikation: mit arithmetischen Operationen

(==)


```
////////////////////////////////////  
// Olvashatóbb, öndokumentáló formában  
////////////////////////////////////  
  
assign out[0] = en & (sel == 3'd0); // Lehetne persze 3'b000 is  
assign out[1] = en & (sel == 3'd1);  
assign out[2] = en & (sel == 3'd2);  
assign out[3] = en & (sel == 3'd3);  
assign out[4] = en & (sel == 3'd4);  
assign out[5] = en & (sel == 3'd5);  
assign out[6] = en & (sel == 3'd6);  
assign out[7] = en & (sel == 3'd7);
```

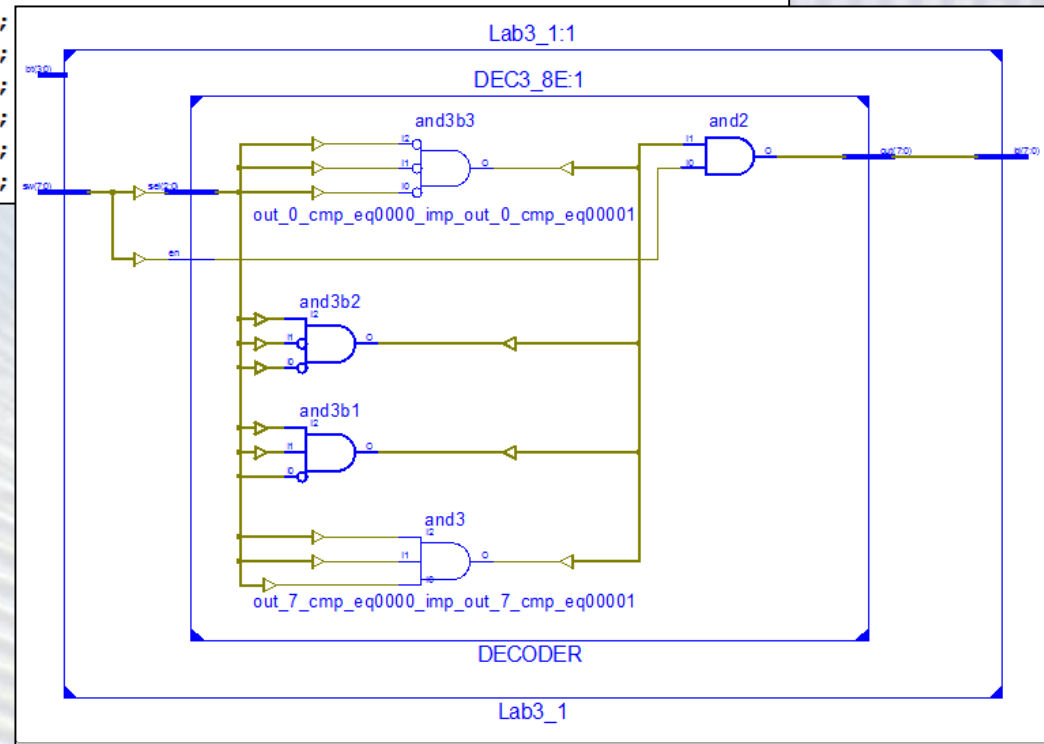

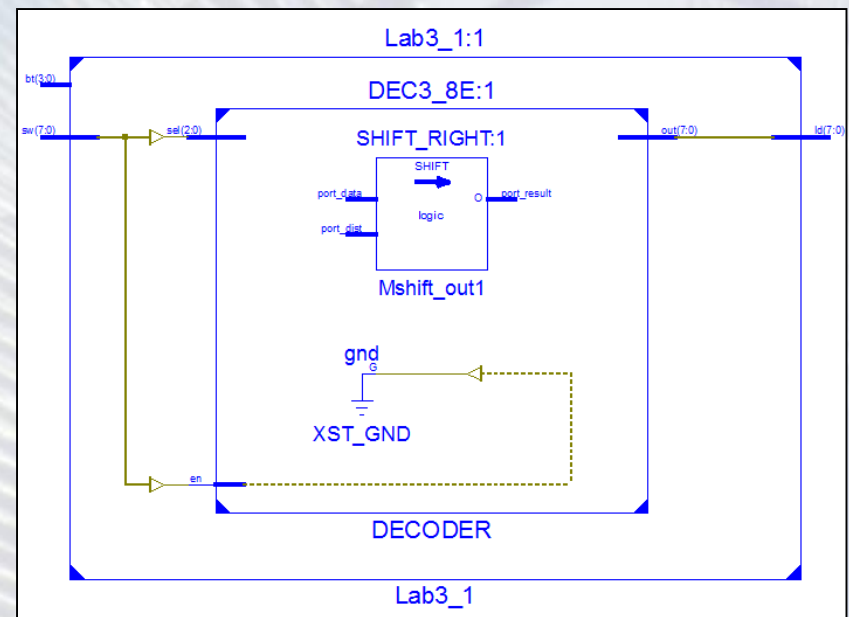Aufgabe Lab3_1a: Kodierungsstile (3)

DEC3_8E Spezifikation: mit Shiftoperator (<<)


```
////////////////////////////////////  
// Spezifikáció a logikai shiftelés művelet alapján  
// A kimeneti 1-az-N-ből kódú N bites bitvektort 0...2^n lépéssel shifteljük.  
// A 8 bites kimeneti bitvektort egy 0 értékű 7 bites vektorból és az EN 1 bites  
// bemenetből képezzük. Ha EN 0, akkor nem lesz aktív kimenet sehol. Ha EN 1,  
// akkor az aktív egyes abba apozícióba lép, amit a SEL kód meghatároz  
////////////////////////////////////  
assign out = {7'b0000000,en} << sel;    // Ez egy dekóder funkció
```



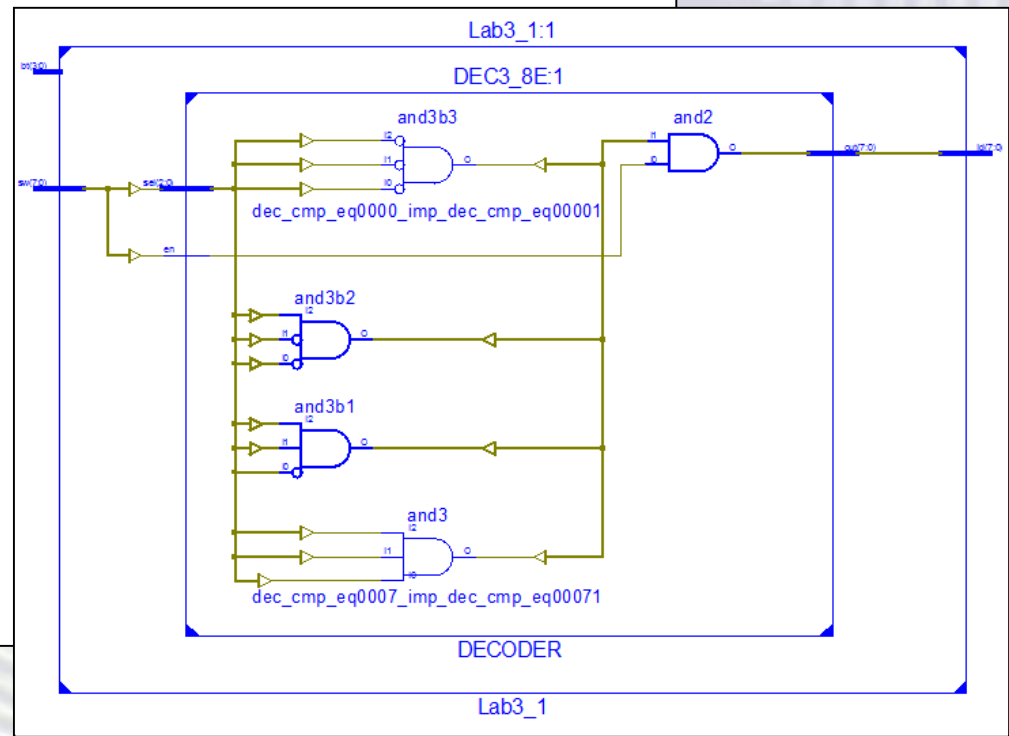Aufgabe Lab3_1a: Kodierungsstile (4)

DEC3_8E Spezifikation mit always @(*)-Block


```
////////////////////////////////////  
// A viselkedési leírást biztosító always @ (*) konkurens folyamat  
// Azt a működést fogalmazzuk meg, ami a funkcióhoz szeretnénk rendelni,  
// azaz ha aktív az engedélyezés, akkor a sel értéke alapján a kimenet legyen...  
// Ez a viselkedési leírás előnye, hogy jól olvasható, értelmezhető  
////////////////////////////////////  
  
reg [7:0] dec;  
always @ (*)  
begin  
    if (en)  
        case (sel)  
            3'b000: dec = 8'b00000001;  
            3'b001: dec = 8'b00000010;  
            3'b010: dec = 8'b00000100;  
            3'b011: dec = 8'b00001000;  
            3'b100: dec = 8'b00010000;  
            3'b101: dec = 8'b00100000;  
            3'b110: dec = 8'b01000000;  
            3'b111: dec = 8'b10000000;  
        endcase  
    else  
        dec = 8'b00000000;  
    end  
  
assign out = dec;
```



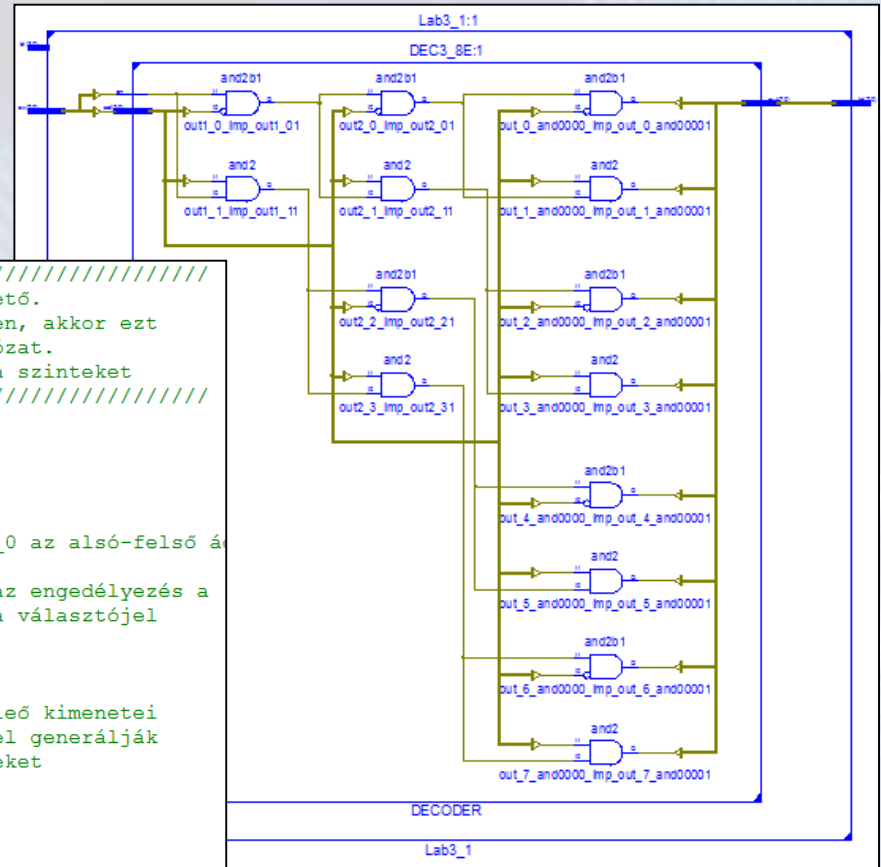Aufgabe Lab3_1a: Kodierungsstile (5)



DEC3_8E Spezifikation: hierarchischer Aufbau aus 1:2 großen elementaren Einheiten

```
////////////////////////////////////  
// A dekóder modul, mint szabványos elem hierarchikusan is bővíthető.  
// Ha rendelkezünk egyetlen alapmodullal, pl. 1:2 vagy 2:4 méretben, akkor ezt  
// használva a bináris fa szerkezetű struktúrában bővíthető a hálózat.  
// Nem készítettünk külön modult, csak az egyenletekkel jelezzük a szinteket  
////////////////////////////////////  
  
wire out1_0, out1_1; // Első szint kimenetek  
wire out2_0, out2_1, out2_2, out2_3; // Második szint kimenetek  
  
assign out1_0 = en & ~sel[2]; // A dekódoló fa gyökere  
assign out1_1 = en & sel[2]; // Az EN globális, a _1 és _0 az alsó-felső á  
  
assign out2_0 = out1_0 & ~sel[1]; // Az out1_0 és az out1_1 az engedélyezés a  
assign out2_1 = out1_0 & sel[1]; // 2. szinten. Itt sel[1] a választójel  
assign out2_2 = out1_1 & ~sel[1];  
assign out2_3 = out1_1 & sel[1];  
  
assign out[0] = out2_0 & ~sel[0]; // A második szint megfelelő kimenetei  
assign out[1] = out2_0 & sel[0]; // a sel[0] kiválsztó bittel generálják  
assign out[2] = out2_1 & ~sel[0]; // a végleges kimeneti jeleket  
assign out[3] = out2_1 & sel[0];  
assign out[4] = out2_2 & ~sel[0];  
assign out[5] = out2_2 & sel[0];  
assign out[6] = out2_3 & ~sel[0];  
assign out[7] = out2_3 & sel[0];
```



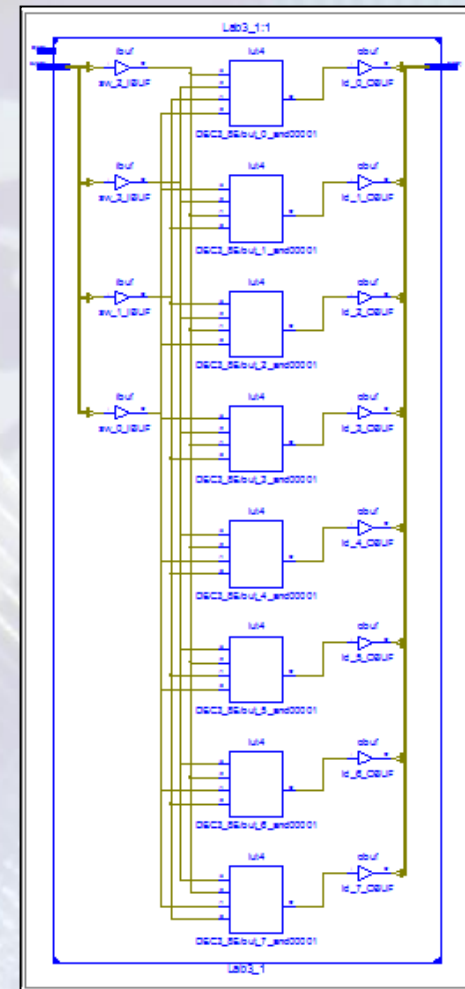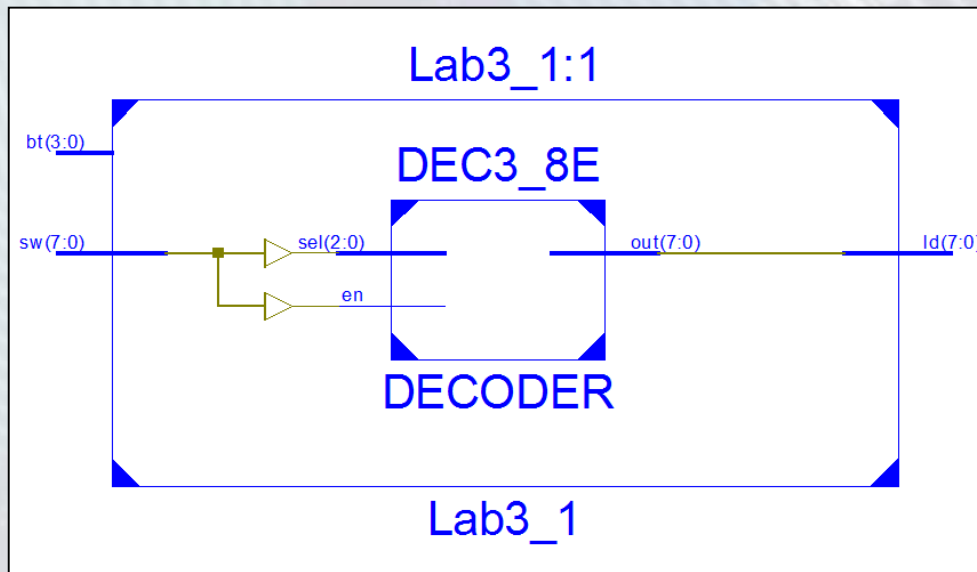Aufgabe Lab3_1a: Erfahrungen

DECODER Ergebnis: derselbe Aufbau in allen Fällen, unabhängig vom Spezifikationsstil: 8 Stücke



Aufgabe Lab3_1a

Wählen Sie einen möglichen Spezifikationsstil und anhand dessen schreiben Sie das Modul DEC3_8E.v!

- Das Modul dekodiert aus 3 auf 8 Bits.
- Eingänge: *sel[2:0]*, *en*; Ausgang: *out[7:0]*

Aufgabe Lab3_1a

Einbau des Moduls DEC3_8E.v namens DECODER

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
// Dekóder, demultiplexer: Kombinációs funkció
// Interfészek: Bemenetek: n cím/kiválasztás, +1..2 eng/adat
//               Kimenetek: N=2^n adatkimenet
// Feladata/funkciója kétféleképpen értelmezhető:
//   1. Dekóder/Kódkonverter: Bemeneti n bites bináris kódot 2^n bites 1-az-N-ből
//      kóddá konvertálja.
//   2. Demultiplexer: Az adatbemenetére adott adatbitet az n bites
//      bináris értékkel meghatározott N=2^n db kimenetei közül az egyikre
//      kapcsolja.
//   Az engedélyező bemenet és adatbemenet kölcsönösen mgfeleltethető egymásnak.
//////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////
// Vezérlőjelek definiálása és a DECODER modul példányosítása
// A példa az n=3 esetet (3->8 dekóder) használja, az I/O arányok érzékeltetésére
//////////////////////////////////////////////////////////////////

wire [2:0] sel;           // Dekóder kiválasztó bemenet
wire en;                 // Dekóder engedélyező bemenet, pl. kaszkadosításra
wire [7:0] dout;        // Dekóder kimenet

assign sel = sw[2:0];    // A külső jelek használatának előírása
assign en  = sw[3];

DEC3_8E DECODER (.sel(sel), .en(en), .out(dout)); //Egy dekóder egység beépítése

assign ld[7:0] = dout;  // A kimenetek kijelzése a LED-eken
```

Aufgabe Lab3_1b

Entwurf eines Prioritätsenkoders

- Der normale Enkoder ist nicht genügend allgemein
- Beim Prioritätsenkoder ist der Eingang beliebig. Es komprimiert auch aus N Bits auf $\log_2(N)$ Bits.
- Lautere 0 Kode ist möglich am Eingang
 - Signal INVAL ist notwendig

Aufgabe Lab3_1b

Entwurf von Funktion PRIE8_3E: bitweise Spezifikation des binären Ausgangs pout[2:0], die Maskierungswirkung der oberen Bits ist zu besorgen!

```
////////////////////////////////////  
// Spezifikáció a funkció alapján  
// A kimeneten a legngyaobb helyiértékű aktív bit sorszáma jelenik meg, binárisan,  
// ha engedélyezett  
// A 0. sorszámú bemeneti bit érdekes. Ezt a valid kimenet érvényesíti!  
////////////////////////////////////  
  
assign pout[2] = en & ( dinp[7] | dinp[6] | dinp[5] | dinp[4]);  
  
assign pout[1] = en & ( dinp[7]  
                      | dinp[6]  
                      | ~(dinp[5] | dinp[4]) & (dinp[3] | dinp[2]));  
  
assign pout[0] = en & ( dinp[7]  
                      | ~dinp[6] & dinp[5]  
                      | ~(dinp[6] | dinp[4]) & dinp[3]  
                      | ~(dinp[6] | dinp[4] | dinp[2]) & dinp[1]);  
  
assign inval = ~en | ~|dinp;           // A kimenet nem érvényes, ha EN = 0,  
                                       // vagy EN = 1, de a bemenet csupa 0
```

Aufgabe Lab3_1b, Kodierungsstile(2)

Entwurf von Funktion PRIE8_3E: Spezifikation des binären Ausgangs pout[2:0] im Block always @ (*), mit Verhaltensbeschreibung

- x in Block casex ist don't care

```
////////////////////////////////////  
// Spezifikáció az igazságtáblázat alapján, kihasználva a don't care jelölést  
// Ebben az esetben a casex kulcsszó használatával tömör, kifejező formában  
// írhatjuk fel a bemenet - kimenet közötti kapcsolatot  
////////////////////////////////////  
  
reg [2:0] rout;  
  
always @ (*)  
begin  
    if (en)  
        casex (dinp)  
            8'b00000001 : rout = 3'b000;  
            8'b0000001x : rout = 3'b001;  
            8'b000001xx : rout = 3'b010;  
            8'b00001xxx : rout = 3'b011;  
            8'b0001xxxx : rout = 3'b100;  
            8'b001xxxxx : rout = 3'b101;  
            8'b01xxxxxx : rout = 3'b110;  
            8'b1xxxxxxx : rout = 3'b111;  
            default:    rout = 3'b000;  
        endcase  
    else  
        rout = 3'b000;  
    end  
  
assign pout = rout;  
  
assign inval = ~en | ~|dinp;
```

Aufgabe Lab3_1b

Einbau des Moduls PRIE8_3E.v namens PRIENC

- Freigabe durch BT[0]

```
////////////////////////////////////  
// Prioritás enkóder: A normál enkóder funkció jobban használható verziója  
// Kiküszöböli a nem értelmezhető bemeneti kódok nehéz kezelését, egyúttal  
// nevének megfelelően sorrendiséget, fontosságot is rendel a bemeneti bitekhez.  
// Az  $N=2^n$  bemeneti vonalai közül tetszőleges bitkombináció esetén a kimeneten  
// azt a  $\log_2(N)$  bináris kódot adja, amelyik a legnagyobb aktív helyiértékű bit.  
// Lényegében ez is egy adatkompresziót valósít meg, és egyúttal prioritást is ad.  
// Az I/O arányok azonosak a normál enkóderrel.  
// Kisebb egyértelműségi probléma itt is felléphet a 000 kimenet esetén!  
////////////////////////////////////  
  
wire [7:0] dinp;  
wire en;  
wire [2:0] pout; // Prioritás enkóder bináris kimenet  
wire inval; // Érvénytelen kimenet  
  
assign dinp = sw[7:0];  
assign en = bt[0];  
  
PRIE8_3E PRIENC (.dinp(dinp), .en(en), .pout(pout), .inval(inval));  
  
assign ld[2:0] = pout; // Binárisan kódolt kimenet  
assign ld[6:3] = 4'b0; // Nem használt kimeneteket 0-ra kötjük  
assign ld[7] = inval; // Jelzi ha a kimenet nem érvényes
```

Aufgabe Lab1_c

Entwurf eines Multiplexers

- Mit logischen Ausdrücken

```
////////////////////////////////////  
// A klasszikus, kapuszentű leírás  
////////////////////////////////////  
  
assign out = en & ((dinp[0] & ~sel[2] & ~sel[1] & ~sel[0])  
                  | (dinp[1] & ~sel[2] & ~sel[1] & sel[0])  
                  | (dinp[2] & ~sel[2] & sel[1] & ~sel[0])  
                  | (dinp[3] & ~sel[2] & sel[1] & sel[0])  
                  | (dinp[4] & sel[2] & ~sel[1] & ~sel[0])  
                  | (dinp[5] & sel[2] & ~sel[1] & sel[0])  
                  | (dinp[6] & sel[2] & sel[1] & ~sel[0])  
                  | (dinp[7] & sel[2] & sel[1] & sel[0]));
```

- Arithmetische Beschreibung

```
////////////////////////////////////  
// Ugyanez olvashatóbb formában  
////////////////////////////////////  
  
assign out = en & ( (dinp[0] & (sel == 3'd0))  
                  | (dinp[1] & (sel == 3'd1))  
                  | (dinp[2] & (sel == 3'd2))  
                  | (dinp[3] & (sel == 3'd3))  
                  | (dinp[4] & (sel == 3'd4))  
                  | (dinp[5] & (sel == 3'd5))  
                  | (dinp[6] & (sel == 3'd6))  
                  | (dinp[7] & (sel == 3'd7)));
```


Aufgabe Lab1_c, Kodierungsstile(2)

**MPX8_1E: Spezifikation im Block always @(*)
blökkban, mit Verhaltensbeschreibung**

```
////////////////////////////////////  
// A viselkedési leírást biztosító always @ (*) konkurrens folyamattal  
// Azt a működést fogalmazzuk meg, amit a funkcióhoz szeretnénk rendelni  
// Ez a forma jól olvasható  
////////////////////////////////////  
  
reg mpx;  
  
always @ (*)  
begin  
    if (en)  
        case (sel)  
            3'd0: mpx = dinp[0];  
            3'd1: mpx = dinp[1];  
            3'd2: mpx = dinp[2];  
            3'd3: mpx = dinp[3];  
            3'd4: mpx = dinp[4];  
            3'd5: mpx = dinp[5];  
            3'd6: mpx = dinp[6];  
            3'd7: mpx = dinp[7];  
        endcase  
    else  
        mpx = 1'b0;          // Nics engedélyezve  
    end  
  
assign out = mpx;
```

Aufgabe Lab1_c, Kodierungsstile(3)

MPX8_1E: Kaskadierung

Aufbau nach oben: sel[0] → sel[1] → sel[2]

```
////////////////////////////////////  
// Kaskád modell, 2:1 elemi multiplexer segítségével  
// Specifikáció a feltételes operátorral, 3 szinten, LSB-vel kezdve,  
// páros-párstlan választással  
// A kiválasztó bitek sorrendje sel[0] - sel[1] - sel[2]  
////////////////////////////////////  
  
wire out76, out54, out32, out10;  
  
assign out76 = sel[0] ? dinp[7] : dinp[6]; // 2 db 2:1 MUX a kisebb helyiértékű  
assign out54 = sel[0] ? dinp[5] : dinp[4]; // sel bittel vezérelve  
assign out32 = sel[0] ? dinp[3] : dinp[2]; //(páros/páratlan) választások  
assign out10 = sel[0] ? dinp[1] : dinp[0];  
  
wire out7654, out3210;  
  
assign out7654 = sel[1] ? out76 : out54; // A középső szint  
assign out3210 = sel[1] ? out32 : out10; // első szintű kimenetekből választ  
  
assign out = en & (sel[2] ? out7654 : out3210);  
// A teljes kimenet a két félből,  
// engedélyezéssel
```

Aufgabe Lab1_c, Kodierungsstile(4)

MPX8_1E


- Aufbau nach unten: sel[2] → sel[1] → sel[0]
- Einfacher, Bitvektoren können benutzt werden

```
////////////////////////////////////  
// Lehetne felső-alsó 4-4 választással is indulni, a legnagyobb helyiértékű  
// választó bit alapján, aztán a maradék 4-ből 2-2 és végül 1 kimenet + EN  
// Könnyebben olvasható, de az eredmény ugyanaz: 3 rétegű hierarchikus MPX  
// A kiválasztó bitek sorrendje sel[2] - sel[1] - sel[0]  
////////////////////////////////////  
  
wire [3:0] outx;  
wire [1:0] outy;  
  
assign outx = sel[2] ? (dinp[7:4]) : (dinp[3:0]);  
assign outy = sel[1] ? (outx[3:2]) : (outx[1:0]);  
  
assign out  = en & (sel[0] ? (outy[1]) : (outy[0]));
```

Aufgabe Lab1_c, Kodierungsstile(5)

MPX8_1E mithilfe von einem Dekoder

```
////////////////////////////////////  
// Realizációja a DEKÓDER alapján is lehetséges.  
// A DEKÓDER aktiválja a sel által kiválasztott kimenetét, ha az engedélyezett, és  
// ezt az 1-az-N-ből kódú bitvektort bitenkénti ÉS kapcsolatba hozzuk a bemeneti  
// adatvektorral és a kimenetet egy redukciós VAGY függvényvel generáljuk  
////////////////////////////////////  
  
wire [7:0] decout;  
  
DEC3_8E DECODER (.sel(sel), .en(en), .out(decout));  
  
assign out = |(decout & dinp);           // Bitvektorok ÉS kapcsolata,  
                                         // redukciós VAGY művelettel az eredményen
```

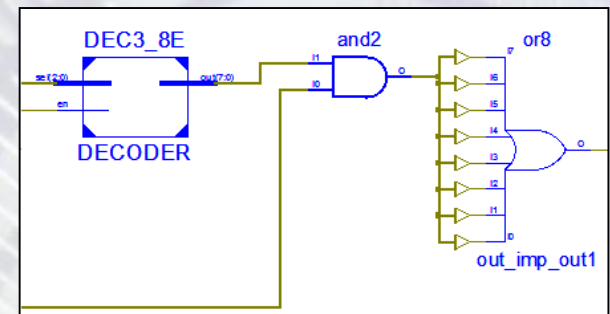

Aufgabe Lab1_c

Einbau des Moduls MPX8_1E.v namens MULTIPX

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Multiplexer: Kombinációs funkció
// Interfészek: Bemenetek: n cím/kiválasztás, N=2^n adat, engedélyezés
//             Kimenetek: 1 adatkimenet
// Feladata/funkciója:
//   N db bemeneti adat közül 1 kiválasztása és kimenetre kapcsolása
//   Ha nincs engedélyezve, a kimenet 0.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

wire [2:0] sel;
wire en;
wire [7:0] dinp;
wire out;

assign sel = sw[2:0];
assign en = sw[3];

assign dinp[7:4] = sw[7:4];
assign dinp[3:0] = bt[3:0];

MPX8_1E MULTIPX(.sel(sel), .en(en), .dinp(dinp), .out(out));

assign ld[0] = out;
assign ld[7:1] = 7'b0;           // Nem használt kimenetek 0-ra kötjük
```

Aufgabe Lab3_2

7-Segment-Anzeige

- Zeitmultiplexe Anzeige auf 2 Digits
- Die Zeitmultiplexierung wird mit dem Signal CLK des LOGSYS Unterladenkabels verwirklicht
- Anzeigebild (2-Digit-Hexawert) wird mit dem Schaltern eingestellt
- Wir entwerfen Umsetzer HEXA→7SEGMENT
- Wir benutzen die Multiplexerfunktion

Lab3_2 feladat: HEX→7SEG

Verilog-Modul:

- Eingang: value[3:0]
- Ausgang: code[7:0]

```
// Die 7-Segment-Segmentbilder lassen sich im  
// Kodenvektor in positiver Logik nach  
// Bitreihenfolge 76543210 abgelesen  
//      0  
//      ---  
// 5 |   | 1  
//      --- <---6  
// 4 |   | 2  
//      --- . 7  
//      3
```

```
module HEX7SEG(  
    input      [3:0] value,  
    output reg [7:0] code  
);  
  
always @ (*)  
    case (value)  
        4'h0: code = 8'b00111111;  
        4'h1: code = 8'b00000110;  
        4'h2: code = 8'b01011011;  
        4'h3: code = 8'b01001111;  
        4'h4: code = 8'b01100110;  
        4'h5: code = 8'b01101101;  
        4'h6: code = 8'b01111101;  
        4'h7: code = 8'b00000111;  
        4'h8: code = 8'b01111111;  
        4'h9: code = 8'b01101111;  
        4'hA: code = 8'b01110111;  
        4'hb: code = 8'b01111100;  
        4'hC: code = 8'b00111001;  
        4'hd: code = 8'b01011110;  
        4'hE: code = 8'b01111001;  
        4'hF: code = 8'b01110001;  
    endcase  
endmodule
```

Aufgabe Lab3_2: das ganze Projekt

Im Topmodul:

- Ziffern definieren:
 - TENS[3:0] → SW[7:4], ONES[3:0] → SW[3:0]
- Punktmatrix sperren!
- Zeitmultiplexierung einstellen!

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////  
// A megejelenítés vezérlőjelei  
// A szegmens jeleket egy 7 szegmenses hexadecimális dekóder szolgáltatja  
// A modulnak 4 bites bemenete és (7+1) bites kimenete van, pozitív logikával  
// A digitjelek közül a felső kettő inaktív, az alsó kettőt (tízesek-egyesek) az  
// órajel vezérli. Ennek következtében felváltva villannak fel  
// Az 5x7-es pontmátrix kijelző oszlopjelei inaktívak  
//////////////////////////////////////////////////////////////////  
  
wire [3:0] tens, ones;  
assign tens = sw[7:4];  
assign ones = sw[3:0];  
  
assign col_n = 5'b11111; // Pontmátrix kikapcsolva  
|  
assign dig_n = {2'b11, clk, ~clk}; // 4 bites vezérlés, felő kettő kikapcsolva  
// Ha clk = 1 akkor az egyes helyiérték,  
// ha 0, akkor a tízes helyiérték kapcsol be
```