

# Hobbi Elektronika



		y	
		0	1
x	0	0	0
	1	0	1

		y	
		0	1
x	0	0	1
	1	1	1

		y	
		0	1
x	0	0	1
	1	1	0

		y	
		0	1
x	0	0	1
	1	1	0

Figure 1. Truth tables

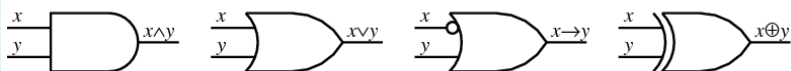


Figure 2. Logic gates

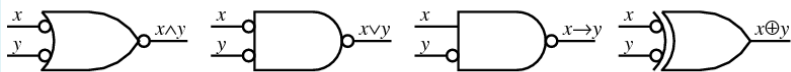



Figure 3. De Morgan equivalents



Figure 4. Venn diagrams



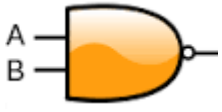**A digitális elektronika alapjai:**  
**Kombinációs logikai hálózatok – 1. rész**



# Felhasznált anyagok

- ❑ M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: [Digital Design - With an Introduction to the Verilog HDL, 5th. Edition](#)
- ❑ [Electronics-course.com](#) (Digital Electronics Course I. – II.)
  - [Boolean Algebra Calculator](#)
  - [Karnaugh Map Calculator](#)
- ❑ Végh János: [Ismerkedés a digitális elektronikával](#)
- ❑ Mészáros Miklós: [Logikai algebra alapjai, logikai függvények I.](#)
- ❑ BME FKE: [Logikai áramkörök](#)
- ❑ Logisim szimulátor: [www.cburch.com/logisim/](http://www.cburch.com/logisim/)
- ❑ Falstad.com: [Circuit simulator](#)
- ❑ F-alpha.net: [Boolean Algebra](#)
- ❑ Neuproductions-be: [The Logic Lab](#)





# Kombinációs logikai hálózat

A logikai áramköröket két nagy csoportba sorolhatjuk: **kombinációs** és **sorrendi** hálózatok.

- ❑ **A kombinációs logikai hálózat** viselkedése logikai függvényekkel leírható. Kimeneteinek állapota csupán a bemenetek pillanatnyi állapotának függvénye.
- ❑ **A sorrendi hálózatok** tárolóelemeket is tartalmaznak. Ezek kimeneteinek állapota emiatt nem csupán a bemenetek, hanem a tárolók állapotától is függ, vagyis a bemenetek korábbi állapotainak sorrendjétől.

**A kombinációs logikai hálózat** összekapcsolt logikai kapukból áll. Az  $n$  bemenetnek összesen  $2^n$  állapota lehetséges, amelyek mindegyikéhez a kimenetek egy-egy állapota rendelhető. Így a kombinációs logikai hálózat egyértelműen megadható az **igazságtáblázatával**, amely leírja a „viselkedését”.

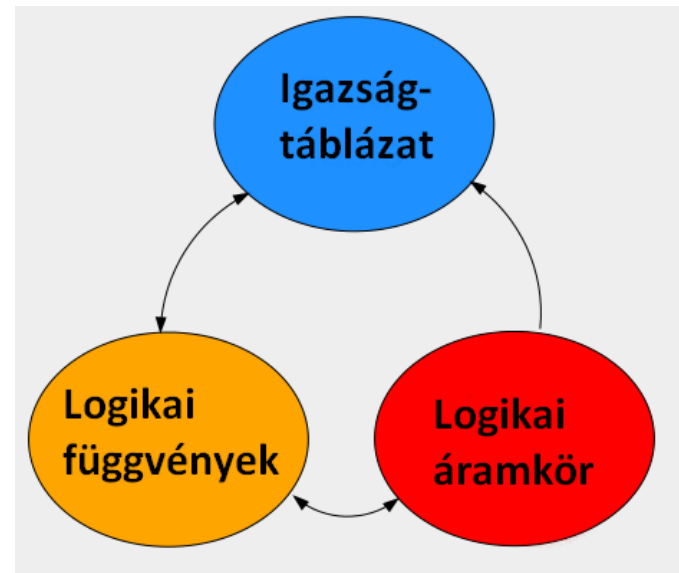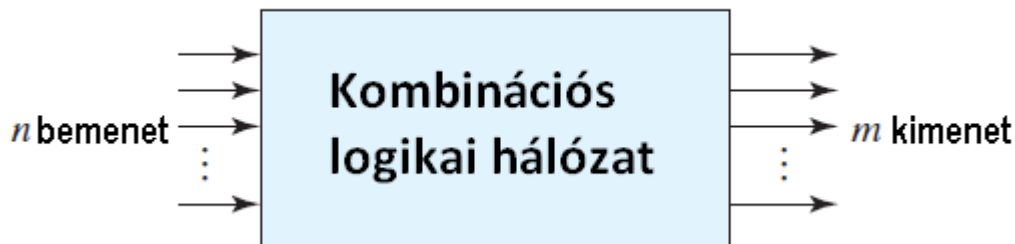A kombinációs logikai hálózat kimenetei egy-egy  $n$  változós **logikai függvénnyel** is megadhatók.






# Logikai elemzés

**A kombinációs logikai áramkörök elemzésének** az a célja, hogy meghatározzuk azokat a logikai összefüggéseket (függvényeket), amelyeket az adott áramkör megvalósít. Az elemzésnél egy áramkörből indulunk ki, s a végeredmény néhány függvény, egy igazságtáblázat, vagy az áramkör működésének leírása.

Az elemzés első lépése annak megállapítása, hogy az áramkör valóban kombinációs hálózat, nem pedig sorrendi hálózat. **A kombinációs logikai hálózat nem tartalmaz visszacsatolást, sem tárolóelemeket.**

A logikai áramkör rajzából a logikai függvényeket az alábbi lépésekben kaphatjuk meg:

 
1. Címkézzünk fel minden kapu kimenetet, ami a bemeneti változók függvénye! Határozzuk meg a kapuk által megvalósított logikai függvényeket!
2. Címkézzünk fel minden kapu kimenetet, ami a bemeneti változók és az előző pontban felcímkézett kapu kimenetek függvénye! Határozzuk meg az ezen kapuk által megvalósított logikai függvényeket is!
3. Ismételjük meg a 2. lépést mindaddig, amíg a kimenetek leírása elő nem áll!
4. Az előzőekben meghatározott függvényekbe ismételt behelyettesítésekkel állítsuk elő a kimeneteket a bemeneti változók logikai függvényeként!


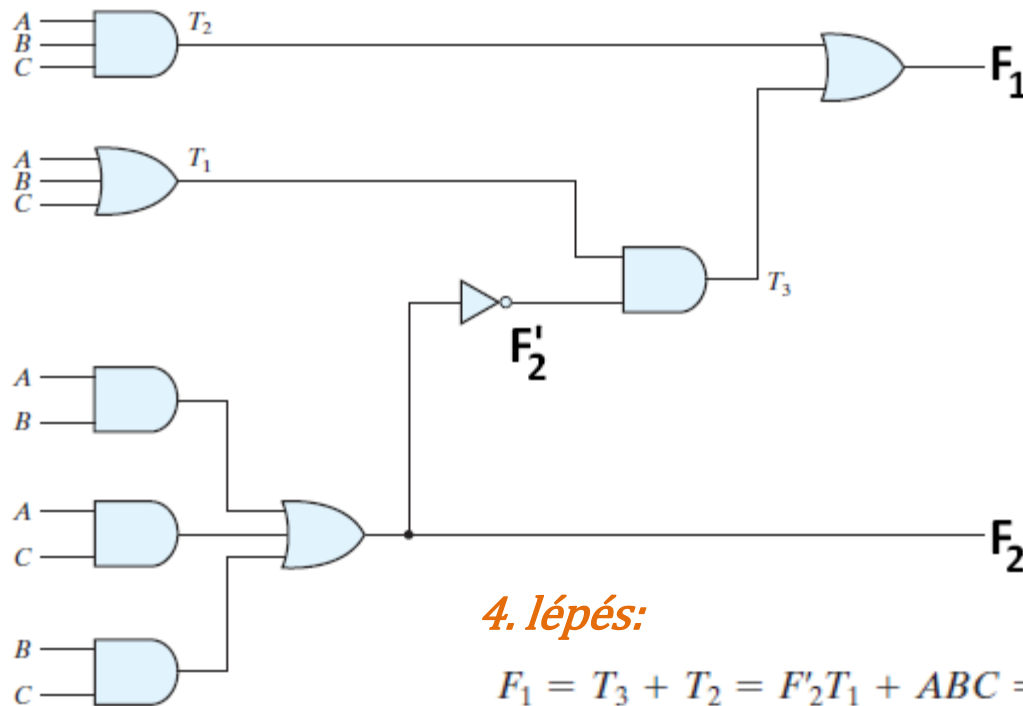
# Példa az elemzésre

Az előző oldalon leírt lépéseket az alábbi példával szemléltetjük:

- Az áramkör három bemenettel (A, B, C) és két kimenettel rendelkezik (F1 és F2).



**1. lépés:**

$$F_2 = AB + AC + BC$$

$$T_1 = A + B + C$$

$$T_2 = ABC$$

**2. lépés:**

$$T_3 = T_1 \cdot F_2'$$

**3. lépés:**

$$F_1 = T_2 + T_3$$

**4. lépés:**


$$F_1 = T_3 + T_2 = F_2' T_1 + ABC = (AB + AC + BC)'(A + B + C) + ABC$$

$$= (A' + B')(A' + C')(B' + C')(A + B + C) + ABC$$

$$= (A' + B'C')(AB' + AC' + BC' + B'C) + ABC$$

$$= A'BC' + A'B'C + AB'C' + ABC$$

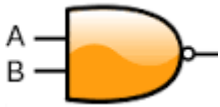
A logikai függvények meghatározása önmagában nem elegendő az áramkör működésének megértéséhez. Később majd látni fogjuk, hogy ez az áramkör a teljes összeadót valósítja meg.




# Az igazságtáblázat felírása

Az igazságtáblázatot az előző oldalon meghatározott logikai függvények segítségével is felírhatjuk, de magából az áramkörből is kiindulhatunk:

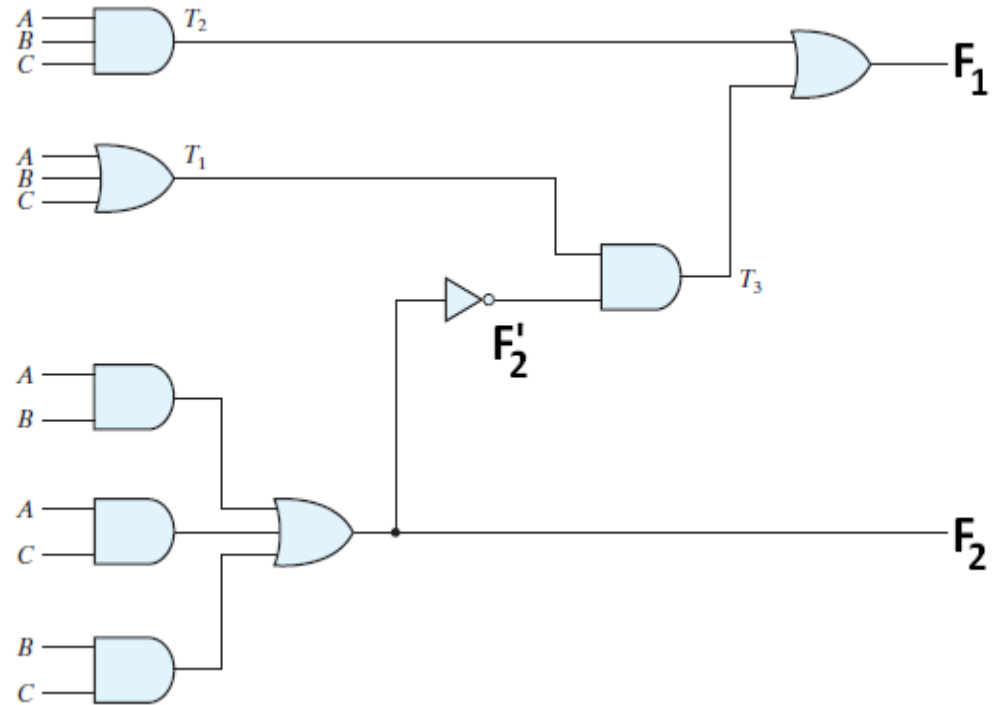1. Állítsuk elő az  $n$  bemenet összes lehetséges ( $2^n$  darab) kombinációját!
2. Minden bemeneti kombinációhoz határozzuk meg azon kapuk kimeneti állapotát, amelyek csak a bemeneti változóktól függenek!
3. Minden bemeneti kombinációhoz határozzuk meg azon kapuk kimeneti állapotát is, amelyek a bemeneti változók mellett az előzőleg meghatározott kapu kimenetektől is függenek!



A	B	C	F <sub>2</sub>	F' <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1

 

# A tervezés folyamata

## A tervezés folyamata az előzőeknek az ellentettje:

- ❖ A kiindulási alap általában a feladat specifikációja.
- ❖ A cél egy áramkör megtervezése, vagy az ehhez szükséges logikai függvények előállítása.



## A tervezés folyamatának lépései:


1. A feladat specifikációjából határozzuk meg a szükséges bemenetek és kimenet számát, s nevezzük el azokat!
2. A bemeneti és a kimeneti állapotok viszonyából állítsuk elő az igazságtáblázatot!
3. Az igazságtáblázat alapján állítsuk elő a kimeneteket leíró logikai függvényeket és egyszerűsítsük azokat!
4. Rajzoljuk meg a logikai áramkört és ellenőrizzük a helyességét (kézzel vagy szimulációs programmal)!


 
# Tervezési példa: banki riasztó

Tegyük fel, hogy egy bank riasztórendszert akar telepíteni, amely három mozgásérzékelőn (A, B, C) alapul. A hamis riasztások kiszűrésére (pl. egy pók éppen az egyik érzékelő előtt ereszkedik le...) a riasztás csak akkor indul, ha a három érzékelő közül legalább kettő egyidejűleg jelez.

(Forrás: [learn.electronics-course.com/#0](http://learn.electronics-course.com/#0))



C	B	A	X
0	0	0	?
0	0	1	?
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	?
1	1	1	?

Red callouts point to the 'X' column: '0' for the first two rows, '1' for the sixth row, and '1' for the last row.

Logikai függvény:

$$X = \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot B \cdot A$$

Hmm, kicsit komplikált! Egyszerűbben, ha kérhetném!






# Egyszerűsítés Karnaugh-tábla alapján


C	B	A	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A **Karnaugh-tábla** az igazságtáblázat egy másik ábrázolási formája. Az adatok úgy vannak csoportosítva, hogy az 1-bites változások szomszédos cellákba essenek, így az  $F = ABC' + ABC = AB$  típusú egyszerűsítések könnyen felismerhetők benne.

		C B			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1
 
$$X = \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot B \cdot A \quad \longrightarrow \quad X = B \cdot A + C \cdot A + C \cdot B$$




 

# A „banki riasztó” megépítése

Négy 2-bemenetű **ÉS**

Három 3-bemenetű **VAGY**

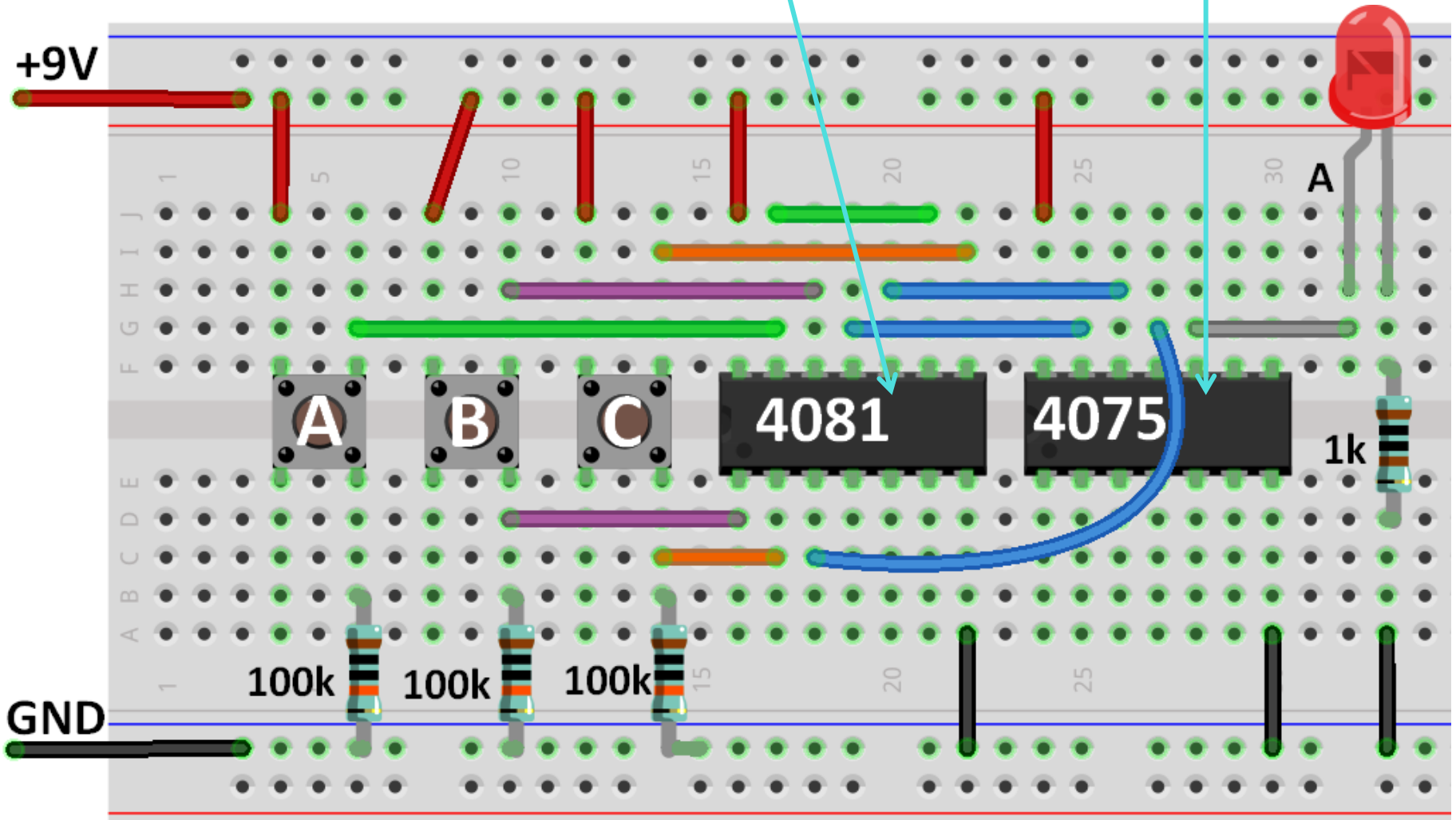



 
# Dobókocka kijelző vezérlése

A kijelző LED-eket négy csoportba sorolhatjuk. Az ábra színezése szerint:  
**R** = piros, **Y** = sárga, **B** = kék, **G** = zöld.

A számunkra közömbös állapotok értékét úgy célszerű megválasztani, hogy ezáltal egyszerűbb függvényt kapjunk!



Szám	B2 B1 B0	R	Y	B	G
1	001	1	0	0	0
2	010	0	1	0	0
3	011	1	1	0	0
4	100	0	1	1	0
5	101	1	1	1	0
6	110	0	1	1	1

Vesd össze: [learn.electronics-course.com/#12](http://learn.electronics-course.com/#12)

$$R = B_0$$

B2	B1	B0	R
0	0	0	X 0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	X 1

$$Y = B_2 + B_1$$

B2	B1	B0	Y
0	0	0	X 0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	X 1

$$B = B_2$$


B2	B1	B0	B
0	0	0	X 0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	X 1

$$G = B_2 \cdot B_1$$

B2	B1	B0	G
0	0	0	X 0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X 1

A kapcsolás megépítésére majd akkor térünk vissza, ha a sorrendi hálózatoknál eljutunk a számlálókhöz!


# Bináris összeadás

 


A bináris összeadás szabályai

C átvitel  
S összeg

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


(a)  $S = xy' + x'y$   
 $C = xy$

 

 (b)  $S = x \oplus y$   
 $C = xy$

Az XOR kapu alkalmazása egyszerűbb megépítést tesz lehetővé.


Ezt a kapcsolást fél-összeadónak hívják.  
A teljes összeadáshoz az áthozatot is kezelni kell...



# A fél-összeadó megépítése

Négy 2-bemenetű XOR

Négy 2-bemenetű ÉS

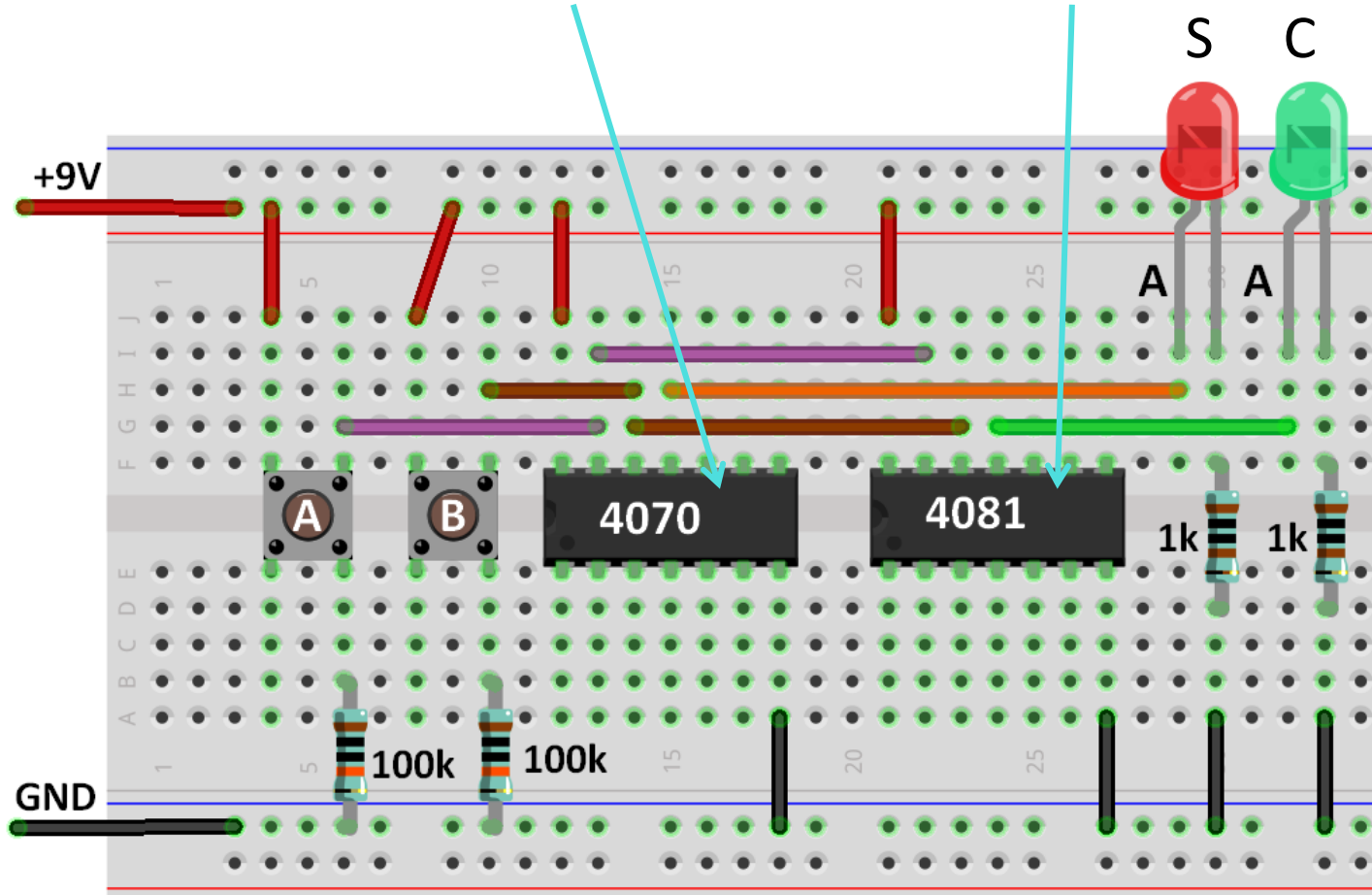

# A teljes összeadó





A teljes összeadó a két összeadandón ( $x$ ,  $y$ ) kívül az áthozatot is fogadja. Az igazságtáblázatot az összeadás szabályai szerint könnyen felírhatjuk. Az ebből kapott függvények:

$x$	$y$	$z$	$C$	$S$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz = x \oplus y \oplus z$$

  
$$C = xy + xz + yz \quad (\text{egyszerűsített alak})$$




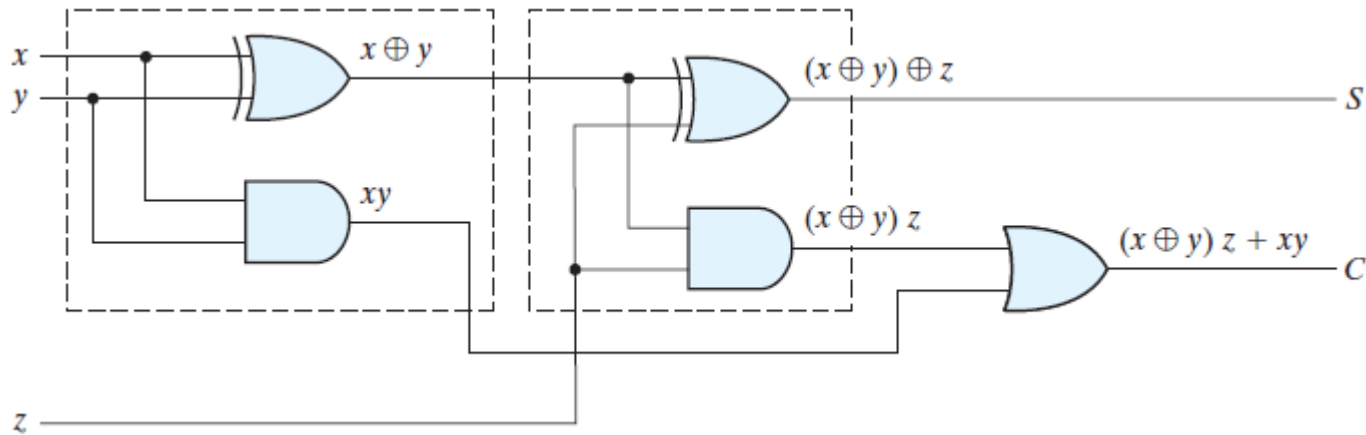
# A teljes összeadó - másképp

Két fél-összeadó összekapcsolásával és egy VAGY kapuval is megépíthetjük a teljes összeadót.



Ellenőrizzük a kimeneteket előállító logikai függvényeket!


$$\begin{aligned} S &= z \oplus (x \oplus y) \\ &= z'(xy' + x'y) + z(xy' + x'y) \\ &= z'(xy' + x'y) + z(xy + x'y') \\ &= \underline{xy'z' + x'yz' + xyz + x'y'z} \end{aligned}$$

$$C = z(xy' + x'y) + xy = xy'z + x'yz + xy = \underline{xy + xz + yz}$$

(lásd pl.: [Boolean Algebra Calculator](#))




# A teljes összeadó megépítése

 


CI	A	B	Q	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 Forrás: [en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/go-on/experiment-12-the-full-adder/](http://en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/go-on/experiment-12-the-full-adder/)




www.f-alpha.net



 

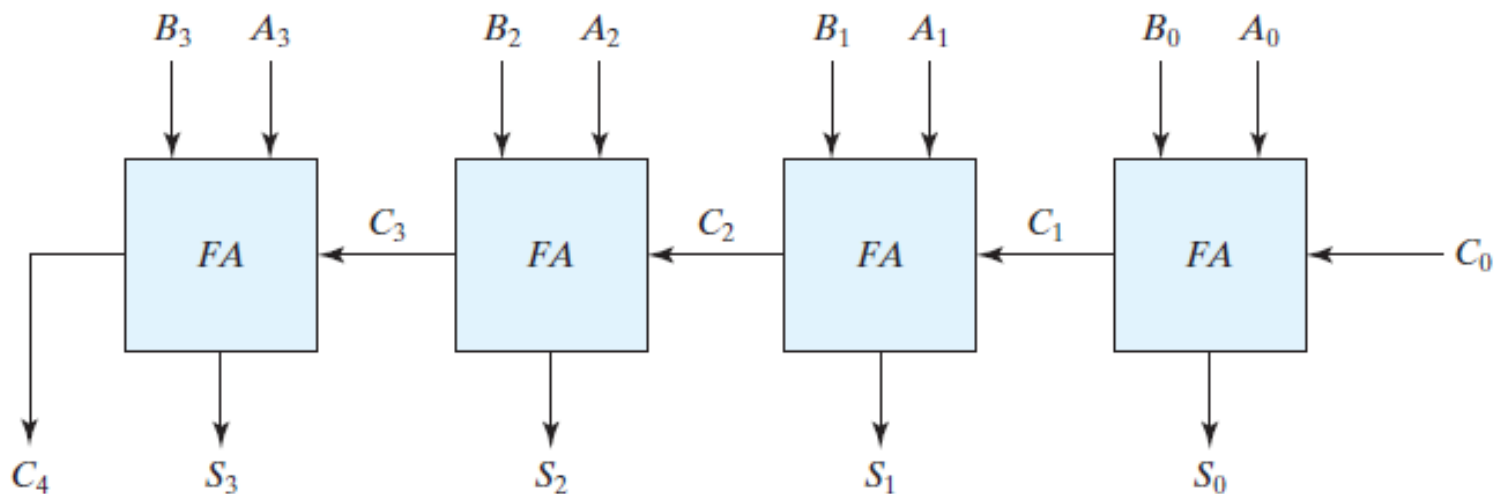
# Többjegyű összeadó

Az előzőekben bemutatott teljes összeadót (full adder) láncbafűzhetjük egy többjegyű bináris összeadó megvalósítására. Az ábrán egy négybités összeadó látható.



 Ennek a kapcsolásnak a hátrány az átvitel lassú terjedése, ami a működési sebességet korlátozza. A probléma megoldására speciális kapcsolást dolgoztak ki, az átvitel előre történő kiszámításához (look ahead carry).



$$C_0 = \text{áthozat}$$



$$C_1 = G_0 + P_0C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0C_0) = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$$


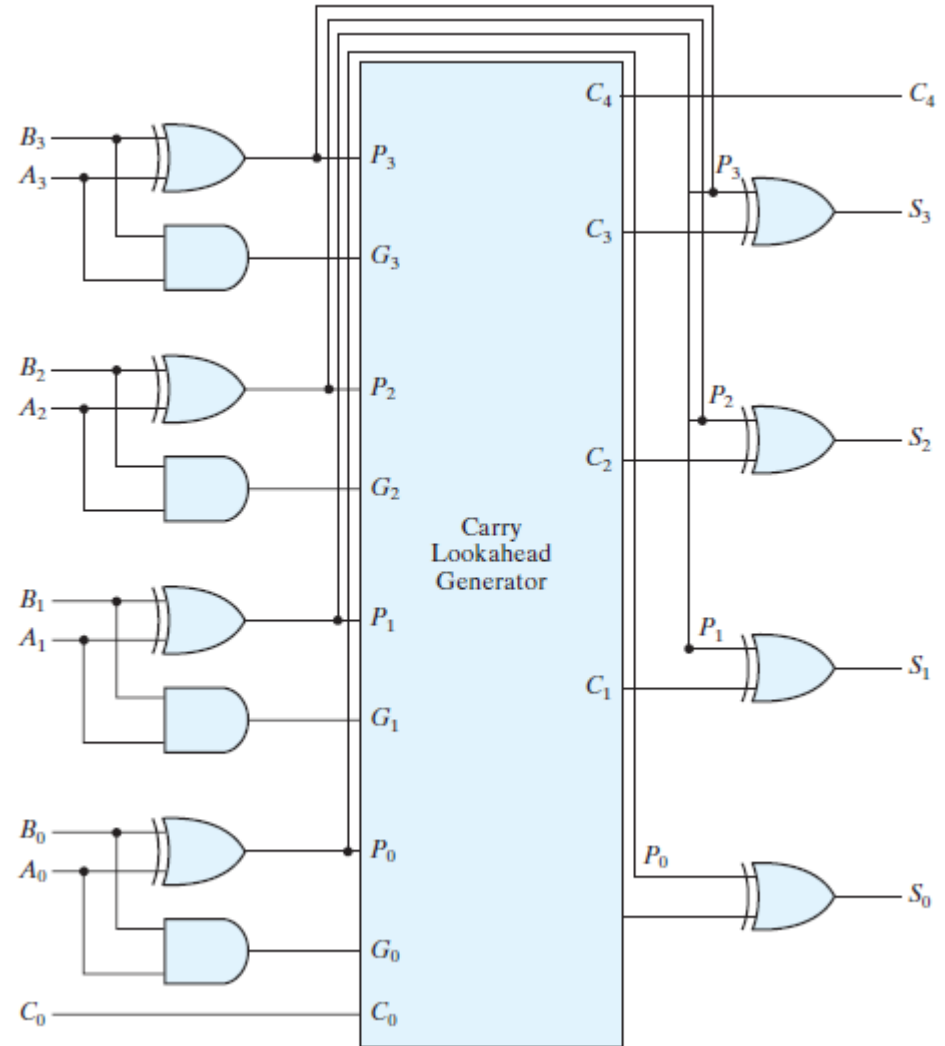 
# 4-bites összeadó az átvitel előre történő kiszámításával





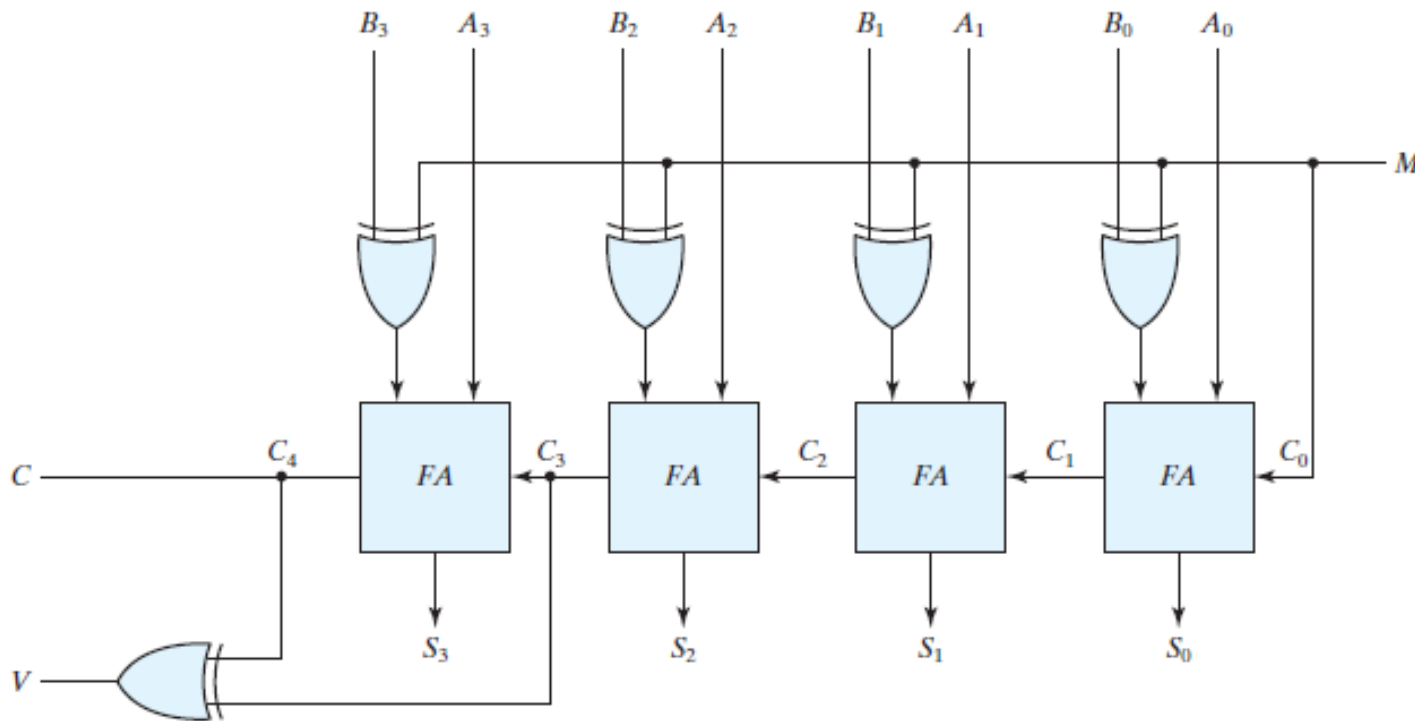
# Bináris összeadó/kivonó


Ha  $M = 0$ , akkor az alábbi áramkör összeadóként működik.

Ha  $M = 1$ , akkor a kapcsolás kivonó áramkörként működik.




Kivonásnál a **XOR** kapuk segítségével a **B** szám egyes komplementjét vesszük, s a  $C_0$  bemenetet is '1'-be állítjuk, így az **S** eredmény **A + B** egyes komplemente + 1 lesz.

 A **B** szám „egyes komplemente + 1” mennyiséget a **B** szám kettes komplementésének hívjuk.



 
# A 4000-es sorozat tipikus tagjai

- 4001 CMOS Quad 2-Input NOR Gate
- 4011 CMOS Quad 2-Input NAND Gate
- 4013 CMOS Dual D-Type Flip Flop
- 4017 CMOS Decade Counter with 10 Decoded Outputs
- 4021 CMOS 8-Stage Static Shift Register
- 4022 CMOS Octal Counter with 8 Decoded Outputs
- 4023 CMOS Triple 3-Input NAND Gate
- 4025 CMOS Triple 3-Input NOR Gate
- 4026 CMOS Decade Counter/Divider with Decoded 7-Segment Display Outputs and Display Enable
- 4027 CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
- 4028 CMOS BCD-to-Decimal or Binary-to-Octal Decoders/Drivers
- 4043 CMOS Quad NOR R/S Latch with 3-State Outputs
- 4046 CMOS Micropower Phase-Locked Loop
- 4049 CMOS Hex Inverting Buffer/Converter
- 4050 CMOS Hex Non-Inverting Buffer/Converter
- 4051 CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
- 4052 CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
- 4053 CMOS Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
- 4060 CMOS 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator
- 4066 CMOS Quad Bilateral Switch
- 4069 CMOS Hex Inverter
- 4070 CMOS Quad Exclusive-OR Gate
- 4071 CMOS Quad 2-Input OR Gate
- 4072 CMOS Dual 4-Input OR Gate
- 4073 CMOS Triple 3-Input AND Gate
- 4075 CMOS Triple 3-Input OR Gate
- 4081 CMOS Quad 2-Input AND Gate
- 4082 CMOS Dual 4-Input AND Gate
- 4093 CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers
- 4094 CMOS 8-Stage Shift-and-Store Bus Register




# A 4000-es sorozat tipikus tagjai


**4001** Quad 2-Input NOR Gate

 


**4011** Quad 2-input NAND

 

**4025** Triple 3-Input NOR Gate

 

**4023** Triple 3-Input NAND Gate

 




# A 4000-es sorozat tipikus tagjai





## 4049

Hex Inverting Buffer/Converter

 

## 4050

Hex Non-Inverting Buffer/Converter

    



# A 4000-es sorozat tipikus tagjai

