

---

---

# Kompaktní násobič vysokého napětí


---

---

Michal Slovák, Bohumil Brodský
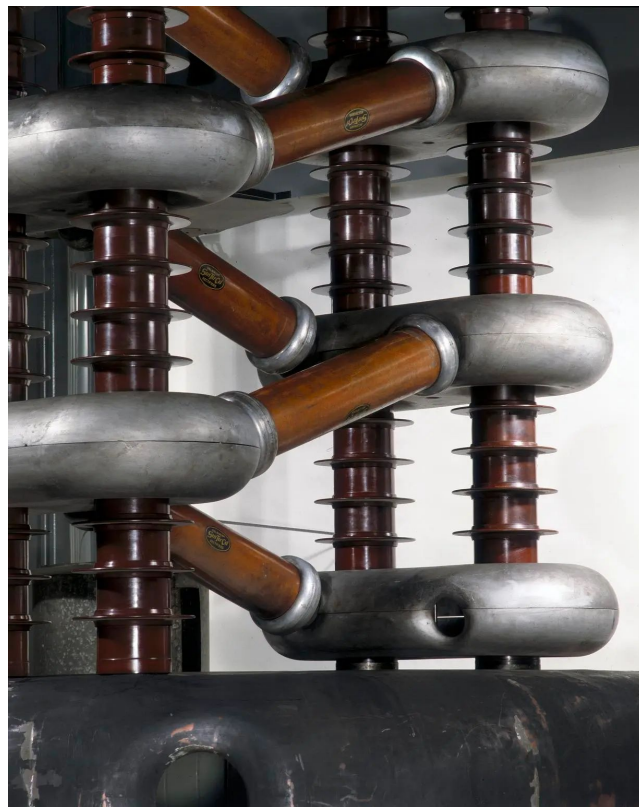
# Násobiče napětí



- co to je?
- využití
  - urychlovače částic
  - lapače hmyzu


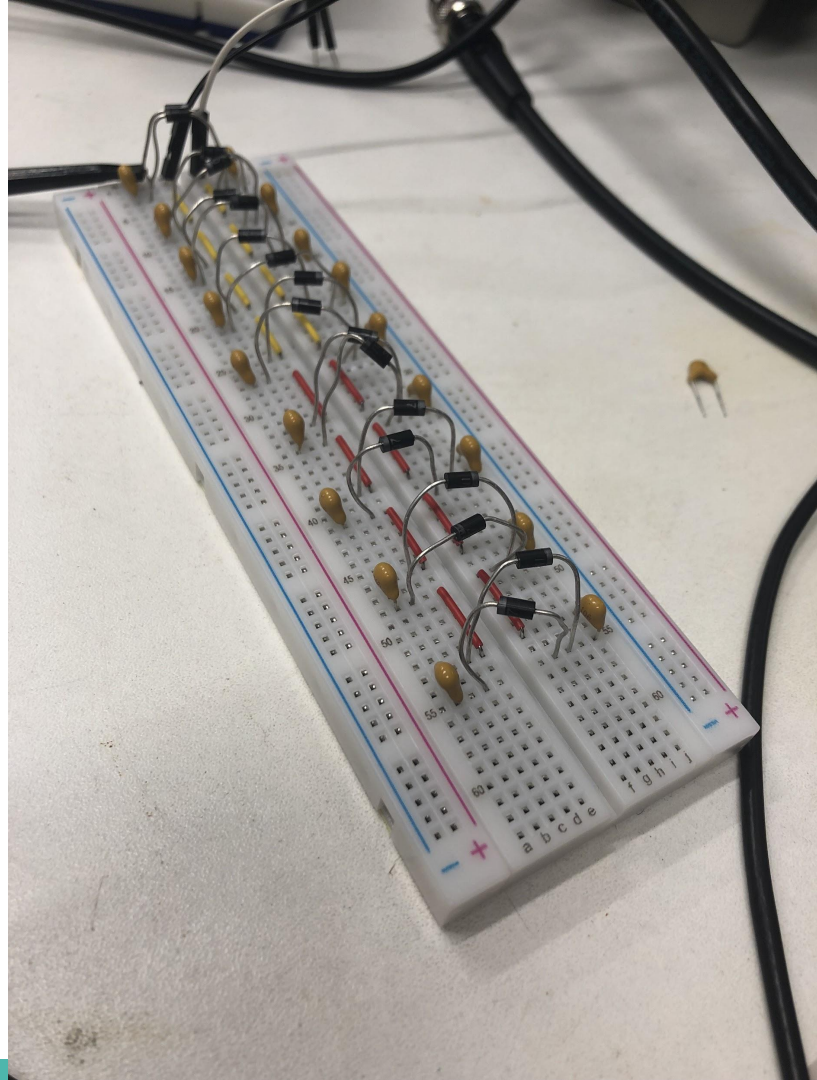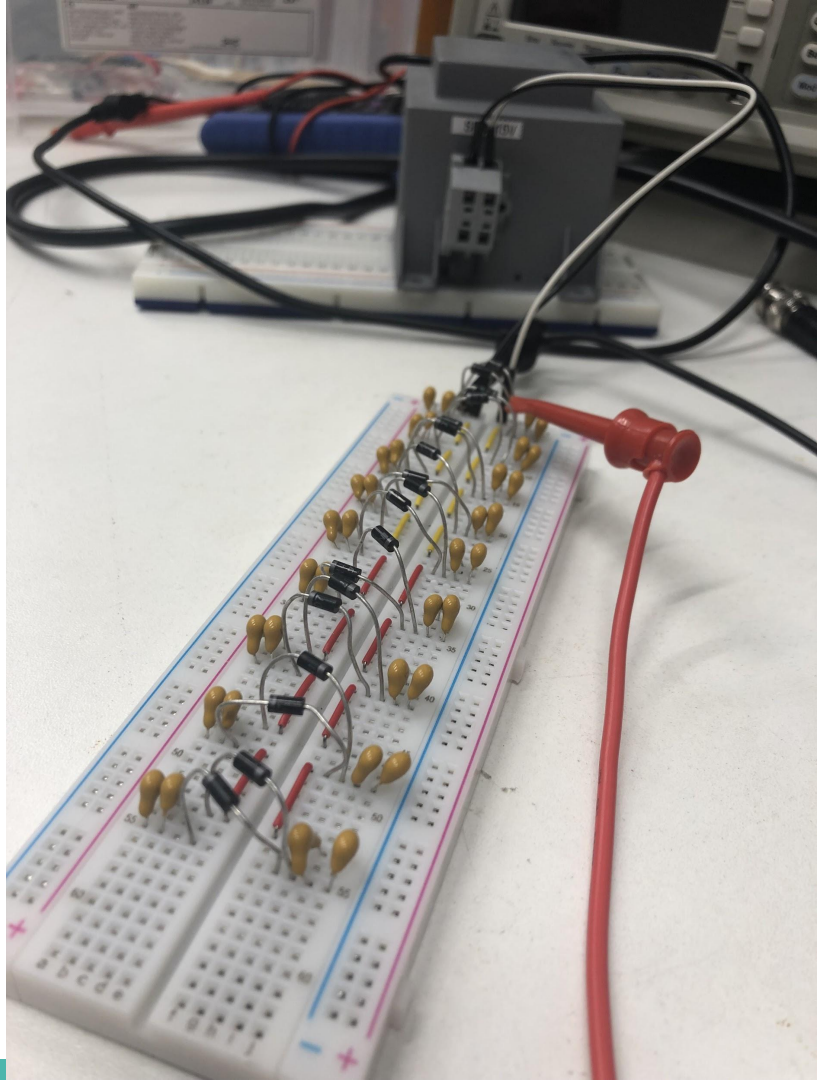
# Cockroft-Waltonův násobič

- diody a kondenzátory
- ztracená půlvlna






-vlnění


$$\delta V = \frac{I}{2fC} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{In(n+1)}{4fC}$$

-úbytek napětí


$$\Delta V = \frac{I}{fC} \cdot \frac{2}{3} n^2$$

# Výsledky měření

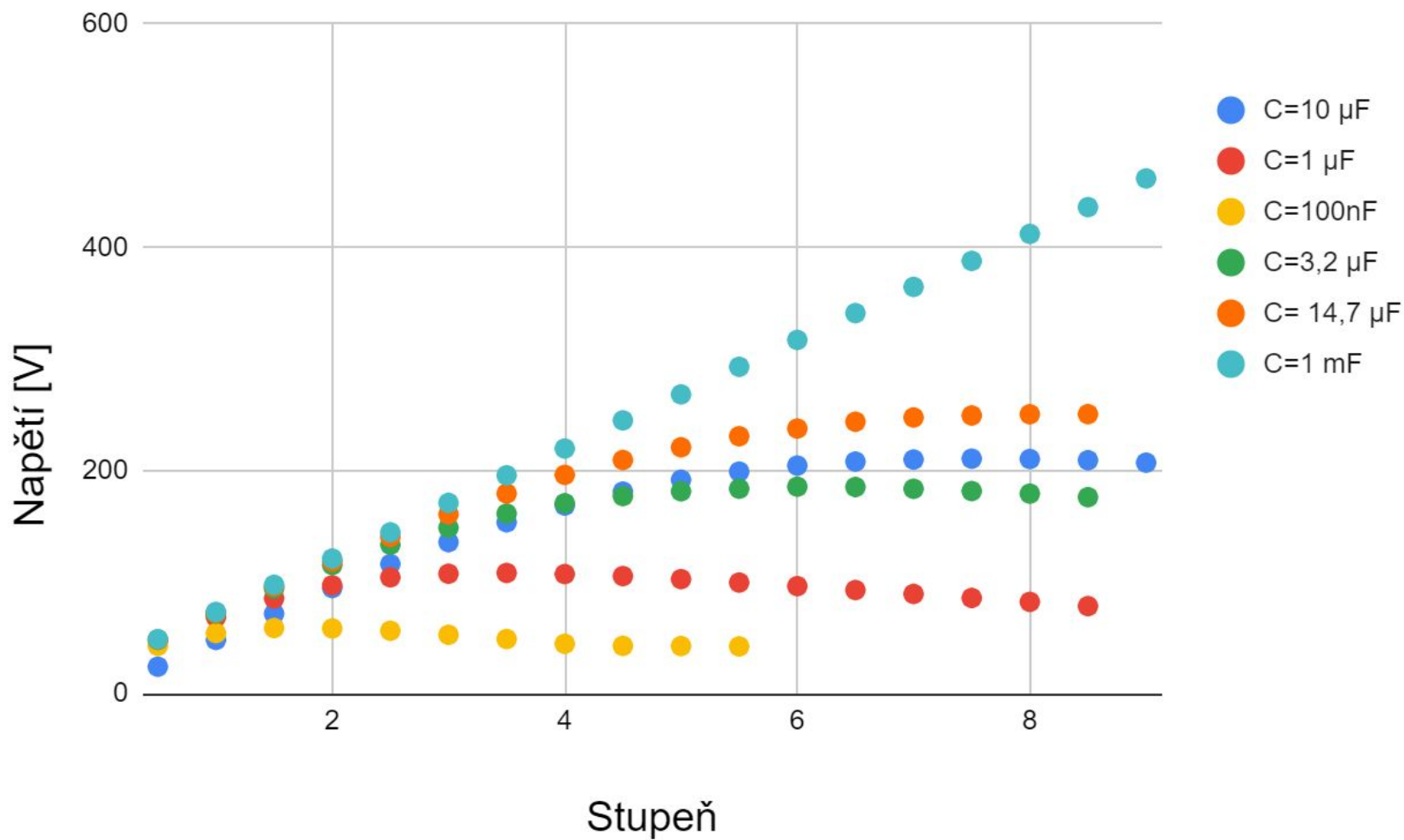

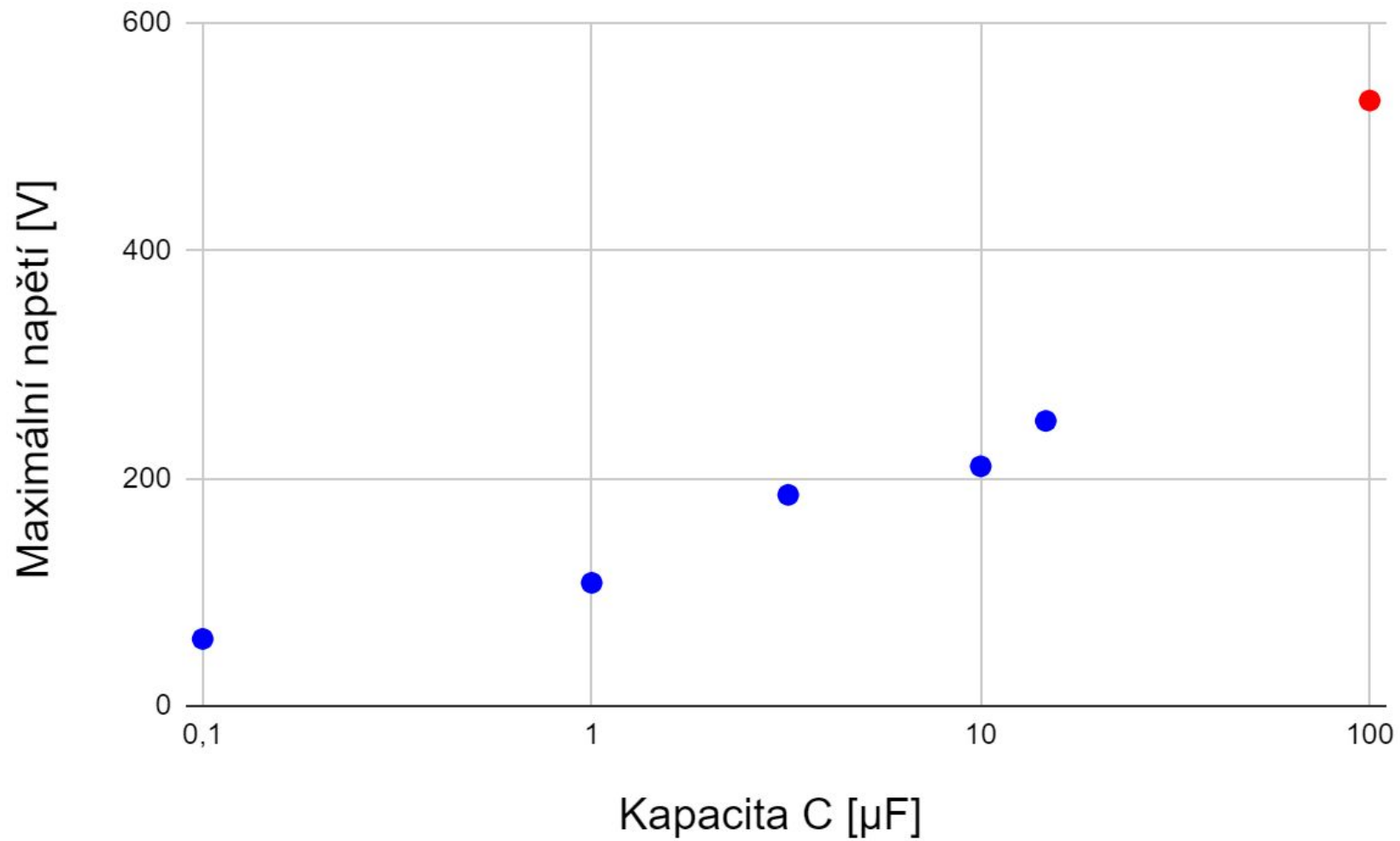



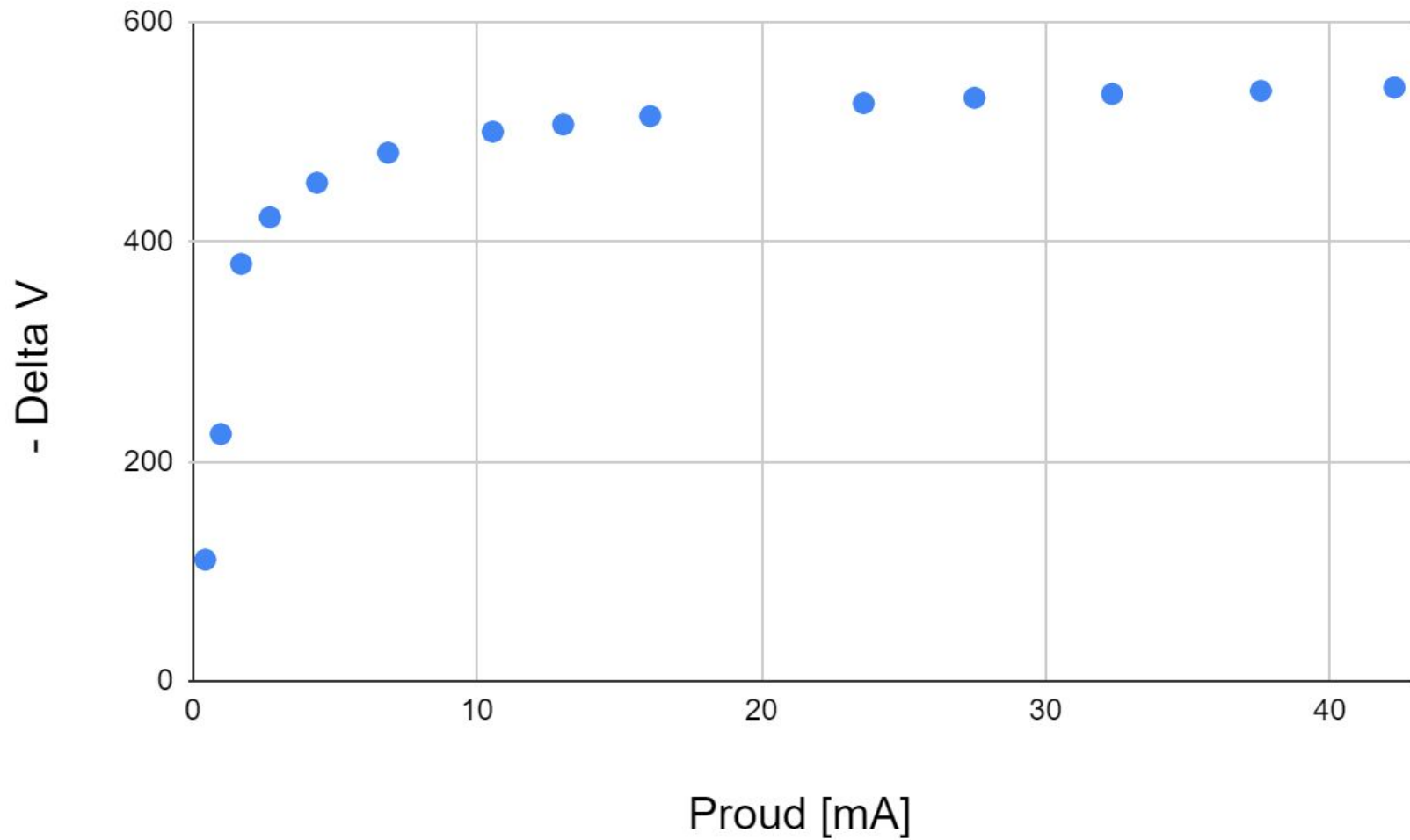

# Shrnutí

**Díky za pozornost!**

# Reference

1. Levido, Andrew. Cockcroft-Walton Voltage Multiplier. *circuit cellar*. [Online] 11. 3 2022.

<https://circuitcellar.com/resources/quickbits/cockcroft-walton-voltage-multiplier-2/>.

2. FIGURE 4. In: *Circuit cellar* [online]. 11.3.2022 [cit. 2022-06-21]. Dostupné z:

[https://i0.wp.com/circuitcellar.com/wp-content/uploads/2022/03/0046-Cockcroft-Walton\\_Voltage\\_Multiplier\\_Figure\\_4.jpg?ssl=1](https://i0.wp.com/circuitcellar.com/wp-content/uploads/2022/03/0046-Cockcroft-Walton_Voltage_Multiplier_Figure_4.jpg?ssl=1)