


Digitalteknik & Datorarkitektur våren 2009

Räkna med grindar

Föreläsning 2 måndag 23 mars

karl.marklund@it.uu.se

Gates and Boolean Algebra

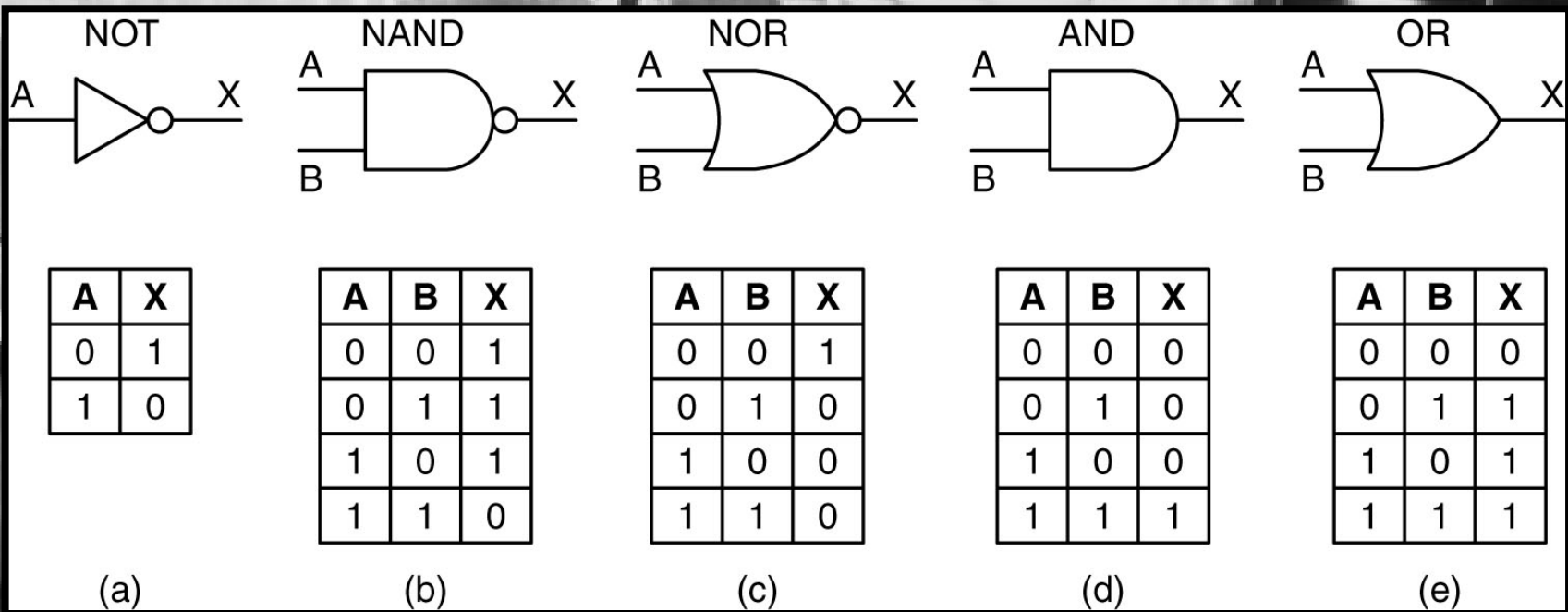

Some logical functions for two variables.

| x | y | x AND y | x OR y | x XOR y |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Hur många olika
sådana
funktioner finns
det för två
variabler?**



Some logical functions for two variables.

| x | y | x AND y | x OR y | x XOR y |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



Varje funktion definieras entydigt av sin kolumn i tabellen.. Varje kolumn utgörs av ett fyra bitars binärt tal...

Hur många olika fyra bitars tal finns det?



Det finns $2^4 = 16$ olika!

Since a truth table for 2 variables has $2^2 = 4$ lines it follows that $f(x, y)$ can have $2^4 = 2^4 = 16$ possible functions.

These are

minterms
↓

| | x | y | F ₀ | F ₁ | F ₂ | F ₃ | F ₄ | F ₅ | F ₆ | F ₇ | F ₈ | F ₉ | F _A | F _B | F _C | F _D | F _E | F _F |
|-------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| x y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x y' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x' y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x' y' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

$F_0 = 0 =$ unconditionally false

$F_1 = xy =$ AND

$F_6 = x \oplus y =$ XOR $= x'y + xy'$

$F_7 = x + y =$ OR [show that $x'y + xy' + xy = x + y$]

$F_8 = (x + y)' =$ NOR

$F_9 = (x \oplus y)' = x \odot y =$ XNOR (also called EQUIVALENCE)

$F_{14} = (xy)' =$ NAND

$F_{15} = 1 =$ unconditionally true

Hur adderar vi tal?



$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & 5 & 9 & 1 \\ + & 2 & 7 & 4 \\ \hline & & & 5 \\ \hline \end{array}$$

Let's do it off
to the side!

$$\begin{array}{r} 9 \\ + 7 \\ \hline 16 \end{array}$$


hundreds
100's tens
10's

This is
really

$$\begin{array}{r} 90 \\ + 70 \\ \hline 160 \end{array}$$


$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & & & \\ + & 5 & 9 & 1 \\ \hline & 2 & 7 & 4 \\ \hline & 6 & 5 & \\ \hline \end{array}$$

 Put the hundreds guy up in the hundreds column...
Put the tens guy in the tens answer spot.



Hur adderar vi binära tal?
 
$$\begin{array}{r} 101 \\ + 111 \\ \hline ? ? ? \end{array}$$



Hur adderar vi binära tal?

överskjutande 4-tal

Minnessiffra – Carry
(överskjutande 2-tal)


överskjutande 8-tal

$$\begin{array}{r} 1 \quad (c) \\ + 1 0 1 \quad (x) \\ + 1 1 1 \quad (y) \\ \hline 0 \end{array}$$

Summanderna är på tre bitar och resultatet kan då bli fyra bitar.

Har vi endast möjlighet att lagra tre bitar finns alltså risk för *overflow*.

Half Adder

 


| Row | Inputs | | Output | |
|-----|--------|---|------------------|---|
| | x | y | c _{out} | s |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

C_{out} = ?

S = ?


Half Adder

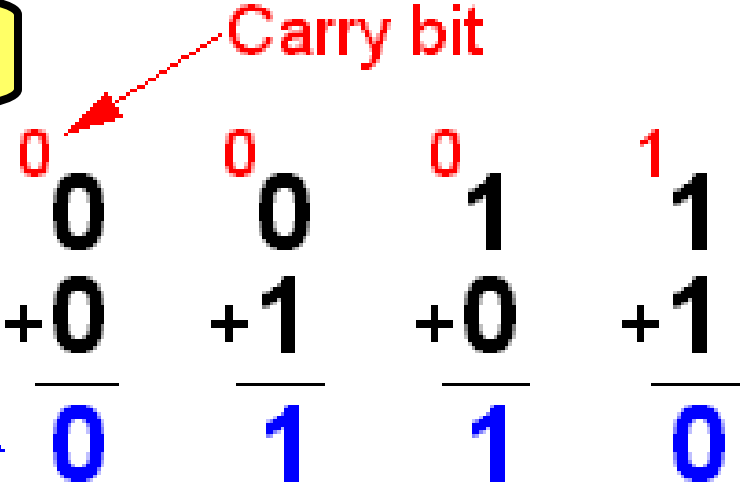

| Row | Inputs | | Output | |
|-----|--------|---|-----------|---|
| | x | y | C_{out} | s |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$C_{out} = x \text{ AND } y$

$S = x \text{ XOR } y$

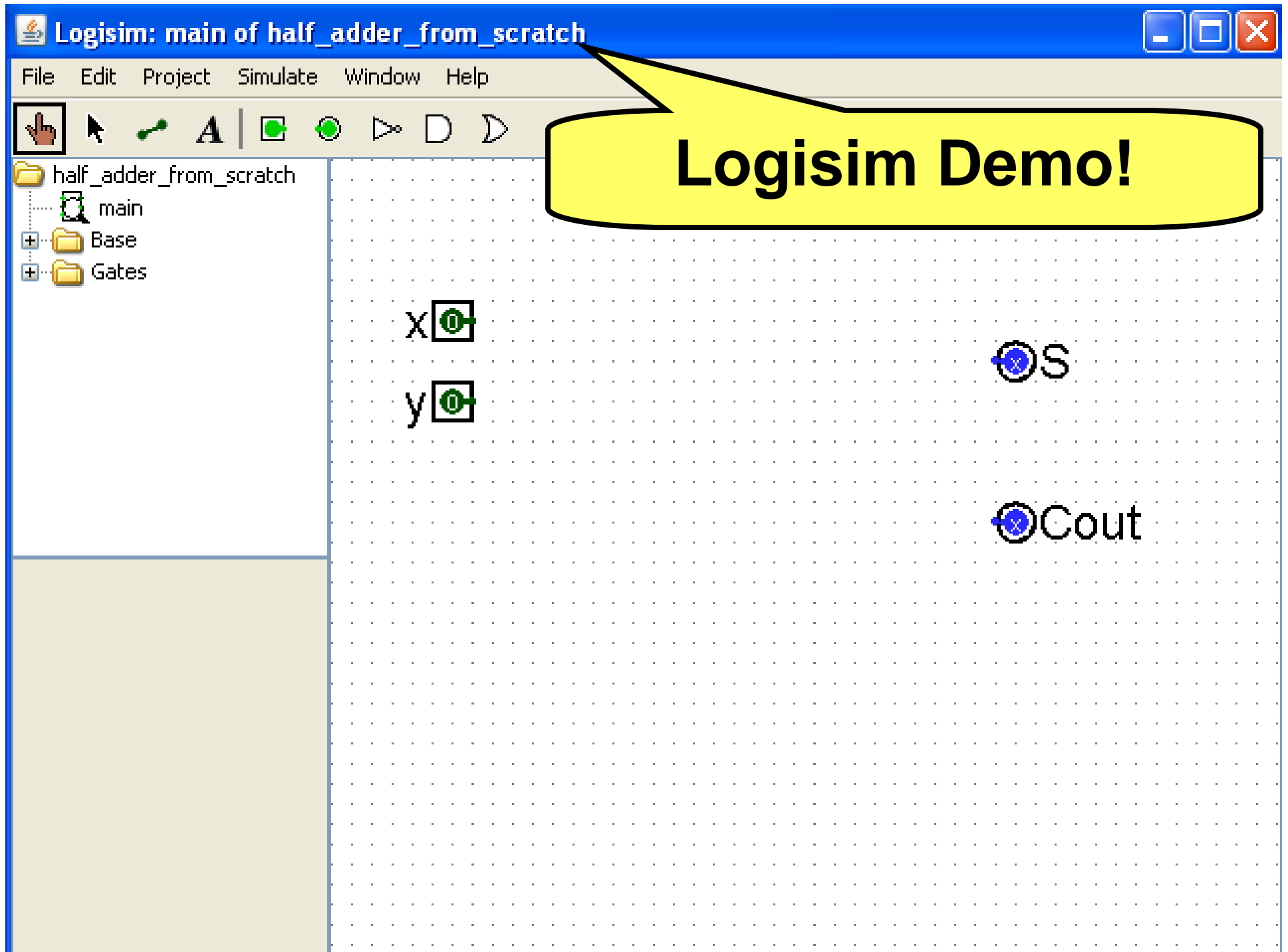


Logisim: main of half_adder_from_scratch

File Edit Project Simulate Window Help



 
- half_adder_from_scratch*
- main
- Base
- Gates



Programmable Water

When just one of them is "on"...

 When both are "on", the two jets collide, going vertically down to the "U" piece, that collects the water.




So, we have two Boolean operations in just one device...

... and it's a *half adder*.


In other words, it's a **XOR** gate.




Paulo Blikstein

 

In other words, an **AND** gate.

 


http://www.blikstein.com/paulo/projects/project_water.html




Vill man inte bygga en dator av vatten
funkar det bra med reläer.


<http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/>

 

Relay

 

Triod

 


Transistor



Water Gate



 Alla dessa tekniker kan användas för att konstruera logiska kretstar... till exempel för att addera två tal.



$$6 + 3 = ?$$

6

$$= 4 + 2 = 2^2 + 2^1$$

+


?

?

?

3

$$= 2 + 1 = 2^1 + 2^0$$

 

$$6 + 3 = ?$$

6

$$= 4 + 2 = 2^2 + 2^1$$

$$\begin{array}{r} \\ + \\ \hline \end{array}$$


? ? ?

3

$$= 2 + 1 = 2^1 + 2^0$$

Carry Out från den ena enbits-additionen blir carry in för nästa...

Overflow

 

| Row | Inputs | | | Outputs | | Comment |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|---|--------------------|
| | x | y | c _{in} | c _{out} | s | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 + 0 + 0 = 00_2$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $0 + 0 + 1 = 01_2$ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 + 1 + 0 = 01_2$ |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | $0 + 1 + 1 = 10_2$ |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1 + 0 + 0 = 01_2$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $1 + 0 + 1 = 10_2$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $1 + 1 + 0 = 10_2$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1 + 1 + 1 = 11_2$ |

Vi skriver det som en *sanningstabell*



Values of the inputs when Carry Out equals 1.

| Row | Inputs | | | C_{out} |
|-----|--------|---|----------|-----------|
| | x | y | C_{in} | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

All inputs in a row can be represented as a *minterm*. In a minterm each input variable appears once, either as the variable itself or as the inverse.

Values of the inputs when Carry Out equals 1.

| Row | Inputs | | | C _{out} | minterms |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| | x | y | C _{in} | | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\neg x y c_{in}$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | $x \neg y c_{in}$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $x y \neg c_{in}$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | $x y c_{in}$ |

$$C_{out} = \neg x y c_{in} + x \neg y c_{in} + x y \neg c_{in} + x y c_{in}$$

Row 3 5 6 7

In a *minterm*, each input variable, A, B or C appears once, either as the variable itself or as the inverse. Each minterm *corresponds to exactly one entry (row) in the truth table.*

Values of the inputs when Carry Out equals 1.

| Row | Inputs | | | C _{out} | minterms |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| | x | y | C _{in} | | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\neg x y c_{in}$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | $x \neg y c_{in}$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $x y \neg c_{in}$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | $x y c_{in}$ |

$$C_{out} = \neg x y c_{in} + x \neg y c_{in} + x y \neg c_{in} + x y c_{in}$$

Row 3 5 6 7

$$C_{out} = c_{in}(\neg x y + x \neg y) + x y(\neg c_{in} + c_{in})$$

???

???

Values of the inputs when Carry Out equals 1.

| Row | Inputs | | | C _{out} | minterms |
|-----|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|
| | x | y | C _{in} | | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\overline{!xyc}_{in}$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | $x\overline{!yc}_{in}$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $xy\overline{!c}_{in}$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | xyz_{in} |

$$C_{out} = \overline{!xyc}_{in} + x\overline{!yc}_{in} + xy\overline{!c}_{in} + xyz_{in}$$

Row 3 5 6 7

$$C_{out} = c_{in}(\overline{!xy} + x\overline{!y}) + xy(\overline{!c}_{in} + c_{in})$$

$$\overline{!xy} + x\overline{!y} = x \text{ XOR } y$$

$$\overline{!c}_{in} + c_{in} = 1$$

Values of the inputs when Carry Out equals 1.

| Row | Inputs | | | C_{out} | minterms |
|-----|--------|---|----------|-----------|-------------------|
| | x | y | C_{in} | | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\neg x y c_{in}$ |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | $x \neg y c_{in}$ |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | $x y \neg c_{in}$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | $x y c_{in}$ |

$$C_{out} = \neg x y c_{in} + x \neg y c_{in} + x y \neg c_{in} + x y c_{in}$$

$$C_{out} = c_{in}(\neg x y + x \neg y) + x y(\neg c_{in} + c_{in})$$

$$C_{out} = c_{in}(x \text{ XOR } y) + x y$$

Logisim
DEMO

Aha!

Sum is one only one when an odd number of inputs are one.

| Row | Inputs | | | S | minterms |
|-----|--------|---|----------|---|------------------------|
| | x | y | c_{in} | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\neg x \neg y c_{in}$ |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $\neg x y \neg c_{in}$ |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | $x \neg y \neg c_{in}$ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | $x y c_{in}$ |


$$S = x \text{ XOR } y \text{ XOR } c_{in}$$

Logisim DEMO

1 bit half adder





- main
 - half adder
 - half adder (solution)
 - Multiplexer
 - Multiplexer (solution)
 - MUX 2 bit select
 - MUX 2 bit select (solu)
 - Full Adder (Cout)
 - Full Adder (Sum)
- Base
- Categories

| | |
|----------------|-------------------|
| Facing | South |
| Output? | No |
| Bit Width | 1 |
| Three-state? | No |
| Pull Behavior | Unchanged |
| Label | Cin |
| Label Location | North |
| Label Font | SansSerif Plai... |

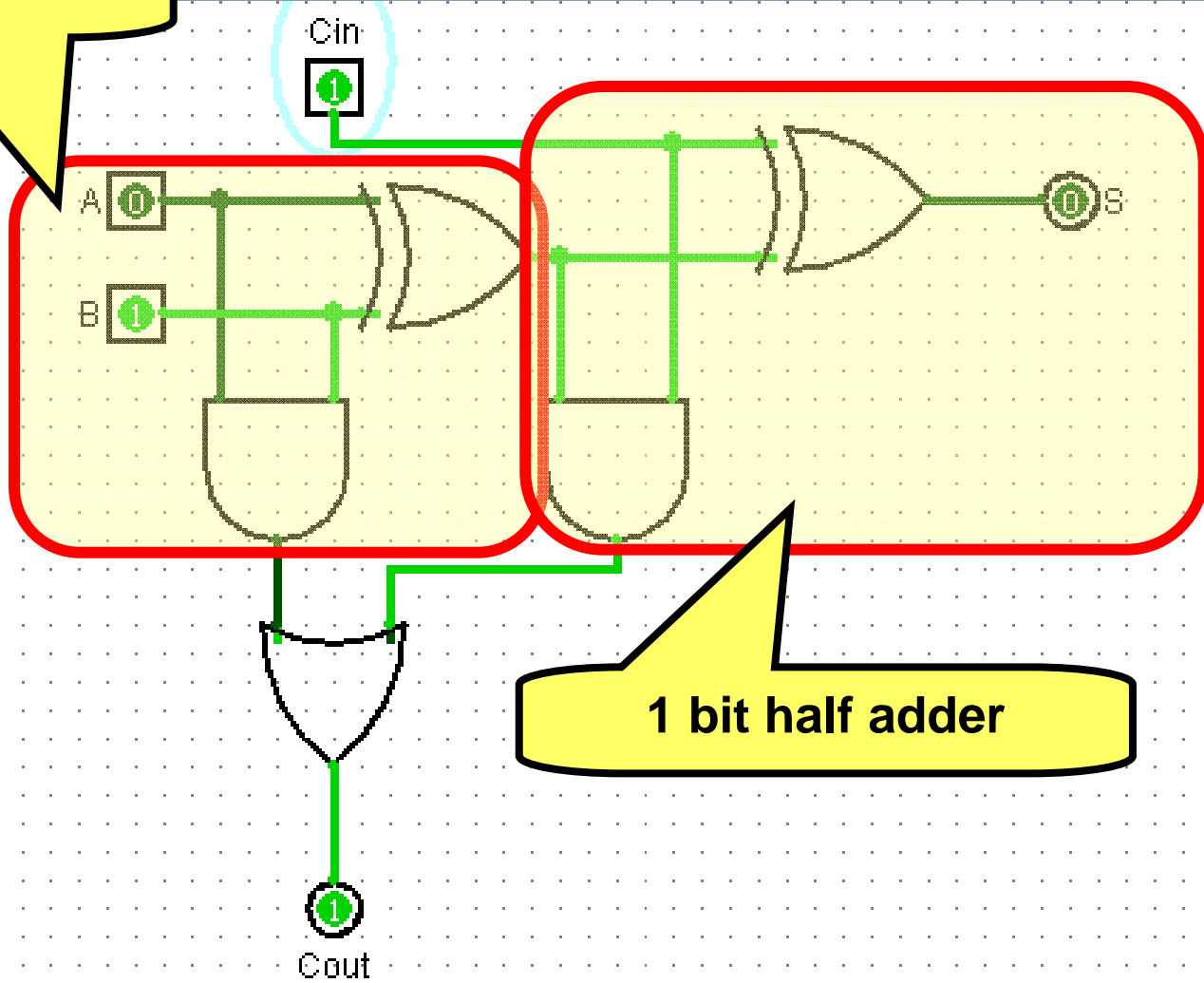


1 bit half adder

    A one bit Adder with Carry In and Carry out.



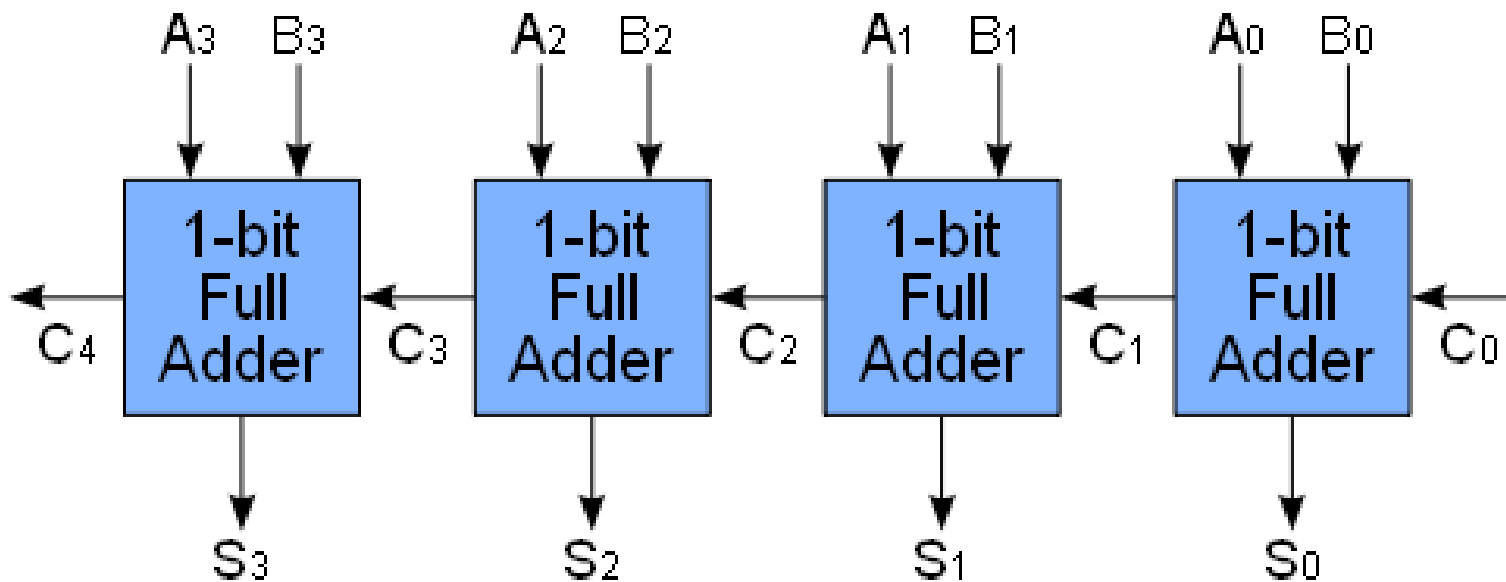When multiple full adders are used with the carry ins and carry outs chained together then this is called a *ripple carry adder* because the correct value of the carry bit ripples from one bit to the next.



Tutorial: Mer om grindar och andra grundläggande komponenter.



Introduction to Digital Logic

Autumn 2008

**Gates, Plexers, Decoders, Registers,
Addition and Comparison**

karl.marklund@it.uu.se

Uppgift: Lär dig mer om grindar,
multiplexrar, demultiplexrar adderare
och register..



Introduktion till Digitalteknik Ht 2008
Konstruktion av klocka med alarm
handledning i fyra steg

Foto: Windell Oskay

karl.marklund@it.uu.se



Utmaning: Konstruera ett kodlås.

Skall kunna sätta en 4-siffrig kod.

Skall signalera när rätt kod trykts in.

Ok, om vi först sätter koden till **0127**

När vi trycker in **3, 4, 5 ...** händer ingenting.

Om vi fortsätter med **0, 1** händer inget.

Men när vi fortsätter med **2, 7** så öppnas låset.